
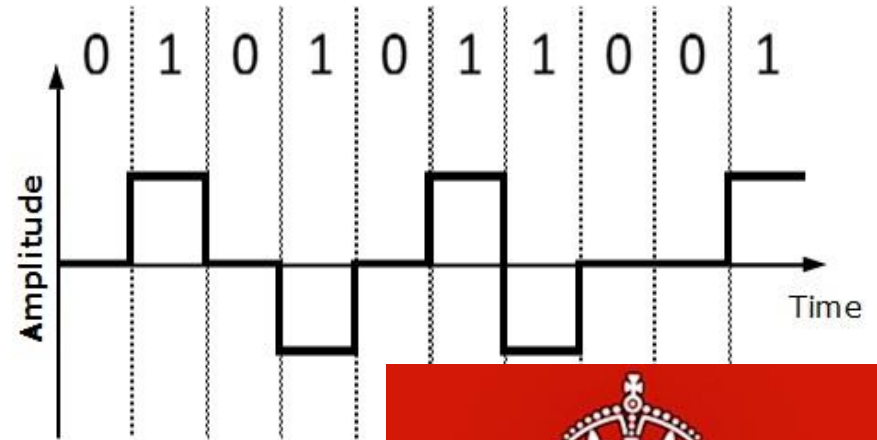


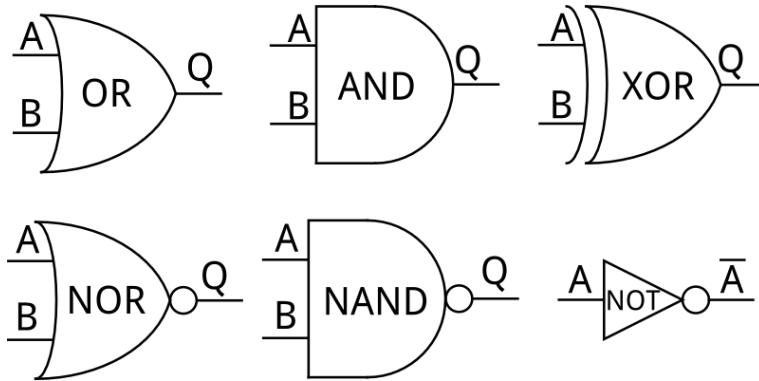









Proiectare Logica

Digital Logic Design


Curs 04




ENABLE/DISABLE Circuits

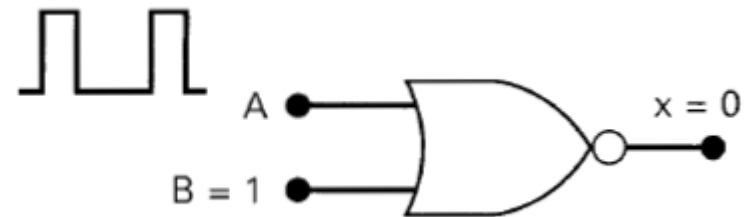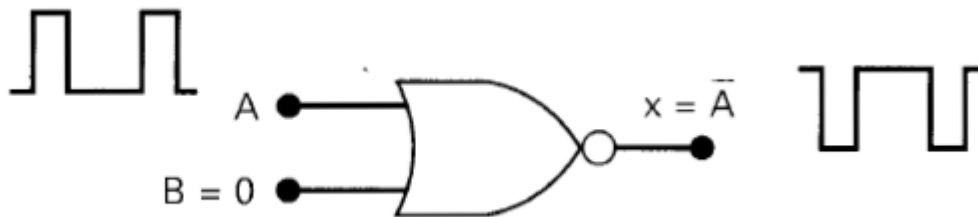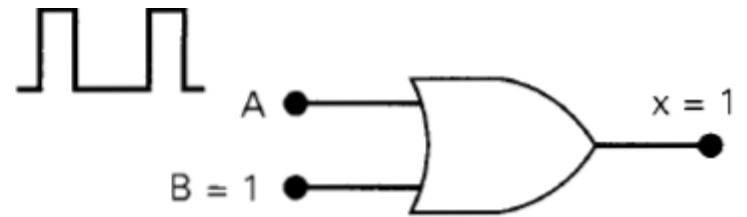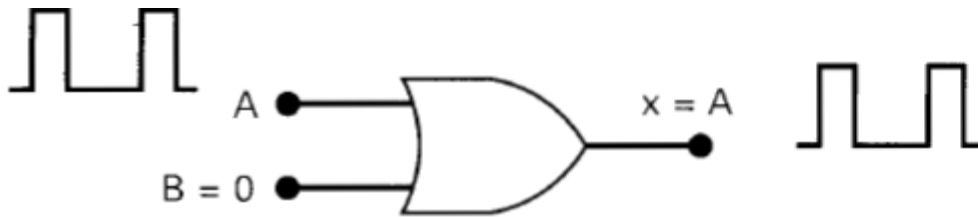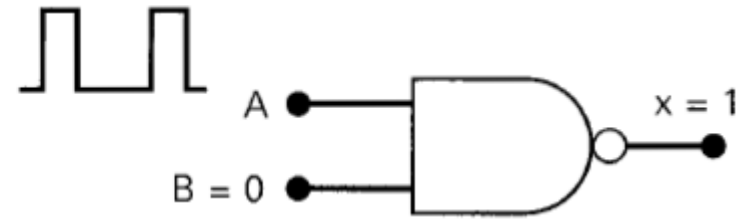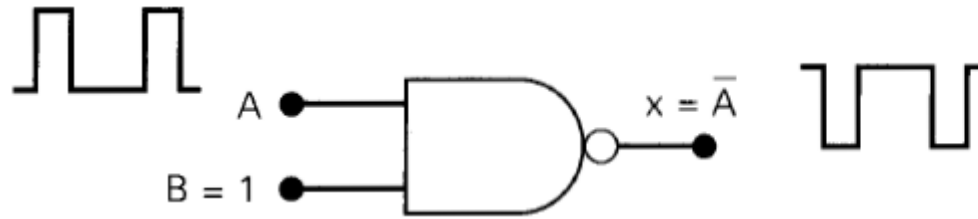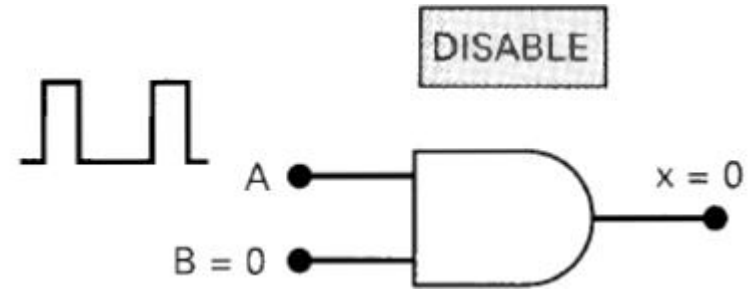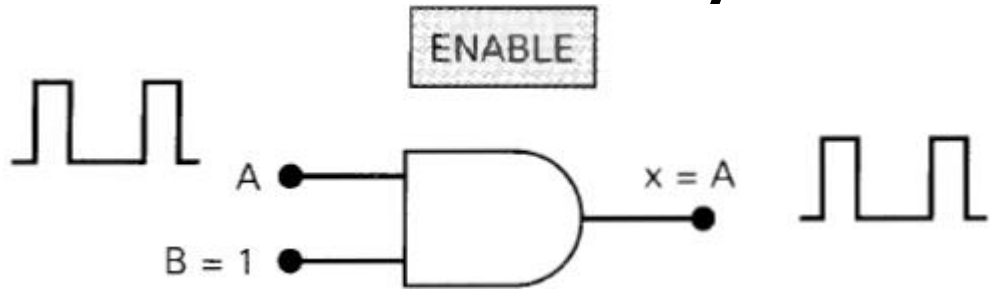


ENABLE/DISABLE Circuits – XNOR case

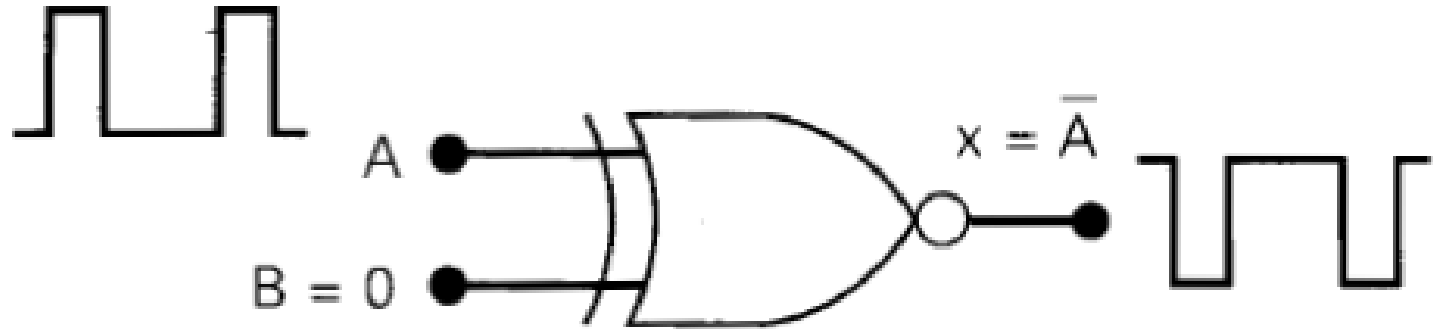

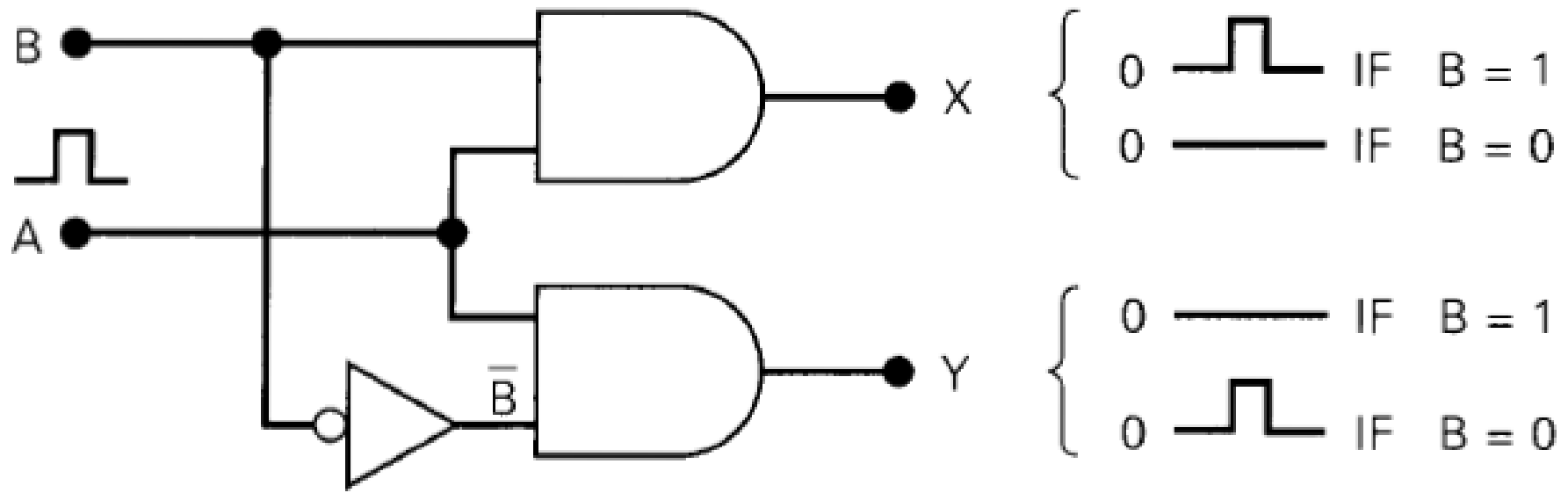
Circuitul de dirijare a pulsului– pulse-steering circuit



Single Pole Double Throw Switch
SPDT

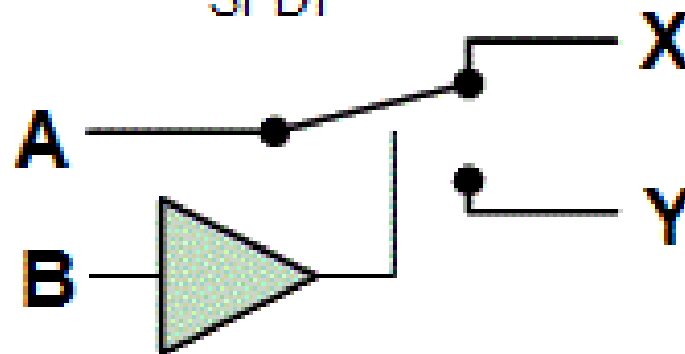

Funcția (operatorul) XOR

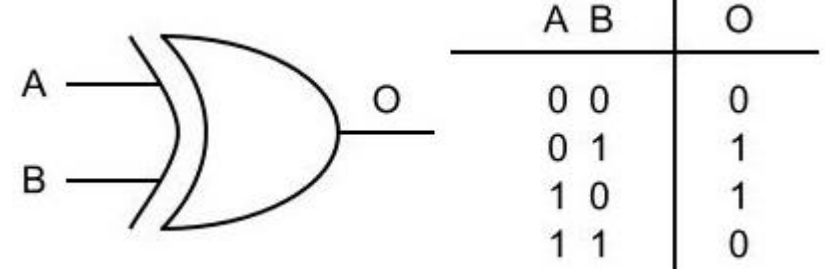

- Funcția **XOR**, sau **operatorul Modulo 2**, $\oplus$, este definită prin:

$$A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$$

- Din principiul dualității $\rightarrow$:

$$\overline{A \oplus B} = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B)$$

- Alte proprietăți:

$$\begin{aligned} A \oplus A &= 0 & A \oplus \bar{A} &= 1 \\ A \oplus 1 &= \bar{A} & A \oplus 0 &= A \\ A + B &= A \oplus B \oplus AB \\ A + B &= A \oplus B \text{ if } AB = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \oplus (B \oplus C) &= (A \oplus B) \oplus C \\ A \oplus B &= B \oplus A \\ A(B \oplus C) &= AB \oplus AC \end{aligned}$$

$$\text{If } A \oplus B = C \text{ then } A = B \oplus C, B = A \oplus C \text{ and } A \oplus B \oplus C = 0$$

Curs 4

Exemplu bilet partial

- 1. Scrieti numarul 755_8 in baza 10.
- 2. Care sunt primele 7 cifre dupa virgula ale numarului 0.458_{10} in baza 8.
- 3. Scrieti tabela de adevar a functiei $F(ABCD)=A.B'.C+B.D+A.B.C+A.C'$. Gasiti mintermenii acestei functii si scrieti FCD.
- 4. Functia f cu patru variabile are maxtermenii $(2,1,10,12,4,11,7,8)$. Minimizati aceasta functie folosind diagramele Veitch.
- 5. Gasiti reprezentarea in binary64 a numarului - 12.0625₁₀ (bit: semn, exponent si mantisa) folosind primul algoritm.

Seturi complete


- Orice functie booleana poate fi **exprimata** folosind numai operatorii AND si NOT.

In aplicatiile electronice folosim porti AND si INVERSOARE pentru operatiile AND si NOT.


- Poarta NAND, derivata din poarta NOT si un AND poate fi utilizata la implementarea oricarei functii logice (vezi pagina urmatoare).

Implementari folosind NAND-uri


- NOT

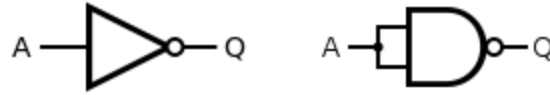


- AND

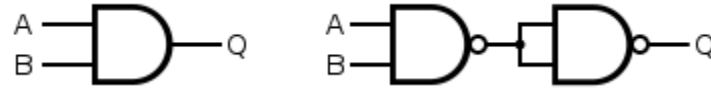

- OR

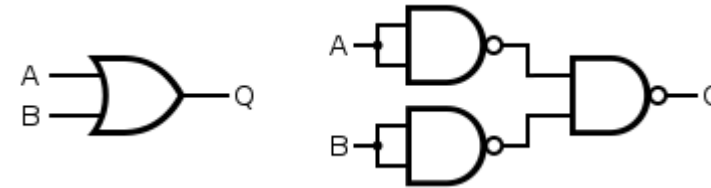

- XOR

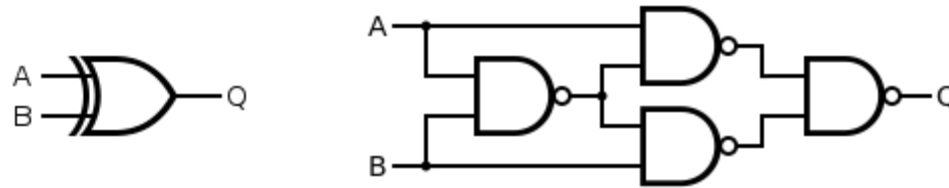

Forme canonice

$0 \cdot A = 0; 0 + A = A$
dispar termenii pentru care $a_i = 0$

- Forma canonica disjunctiva FCD:

– $f(A, B, C) = a_0 A' B' C' + a_1 A' B' C + a_2 A' B C' + \dots + a_7 A B C = \sum_{i=0}^{2^3-1} a_i m_i$, unde m_i se numeste **mintermenul** i .

$1 + A = 1; 1 \cdot A = A$
dispar factorii pentru care $b_i = 1$

- Forma canonica conjunctiva FCC:

– $g(A, B, C) = (b_0 + A + B + C) \cdot (b_1 + A + B + C') + \dots + (b_7 + A' + B' + C') = \prod_{i=1}^{2^3-1} M_i$, unde M_i se numeste **maxtermenul** i .

$$b_0 \rightarrow A + B + C = (A' B' C')'$$

$$b_1 \rightarrow A + B + C' = (A' B' C)'$$

← De Morgan

Suma de produse

Produs de sume

Forme canonice: exemplu

- Fie functia f definita de tabelul:

i	A	B	C	f	mintermeni (m_i)	Maxtermeni (M_i)
0	0	0	0	1	$A'B'C'$	$A+B+C$
1	0	0	1	0	$A'B'C$	$A+B+C'$
2	0	1	0	0	$A'BC'$	$A+B'+C$
3	0	1	1	1	$A'BC$	$A+B'+C'$
4	1	0	0	1	$AB'C'$	$A'+B+C$
5	1	0	1	0	$AB'C$	$A'+B+C'$
6	1	1	0	1	ABC'	$A'+B'+C$
7	1	1	1	1	ABC	$A'+B'+C'$

$$\text{FCD: } f = A'B'C' + A'BC + AB'C' + ABC' + ABC = \sum m(0, 3, 4, 6, 7)$$

$$\text{FCC: } f = (A + B + C')(A + B' + C)(A' + B + C') = \prod M(1, 2, 5)$$

min-max termenii

Determinati min-max termenii functiei din tabelul urmator:

Tabela de adevar

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Avem mintermenii:

$$m_1 = A'B'C, m_3 = A'BC, m_4 = AB'C', m_6 = ABC'$$

$$\text{Adica } F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$$

Maxtermenii sunt:

$$M_0 = A + B + C, M_2 = A + B' + C, \\ M_5 = A' + B + C' \text{ si } M_7 = A' + B' + C'$$

min-max termenii : demonstratie

Cine este F' ? Tabela lui F' este urmatoarea:

$$F' = A'B'C' + A'BC' + AB'C + ABC$$

Negam expresia de mai sus ($F = F''$) si din formulele DeMorgan gasim:

FCC:

$$F = (A + B + C)(A + B' + C)(A' + B + C')$$

Factorii sunt chiar maxtermenii

$$M_0 = A + B + C, M_2 = A + B' + C, \\ M_5 = A' + B + C' \text{ si } M_7 = A' + B' + C'$$

FCD:


$$F = A'B'C + A'BC + AB'C' + ABC'$$

Tabela de adevar

A	B	C	F (ABC)	F'(ABC)
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

Sumatorul si semisumatorul

- Semisumatorul (HA – Half Adder)

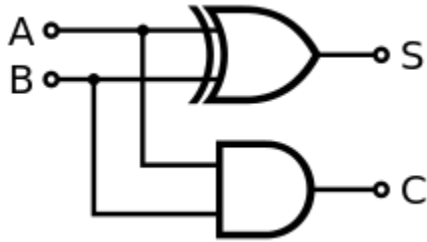


$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

Inputs		Outputs	
A	B	C	S
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0


Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- Sumatorul complet (FA – Full Adder)

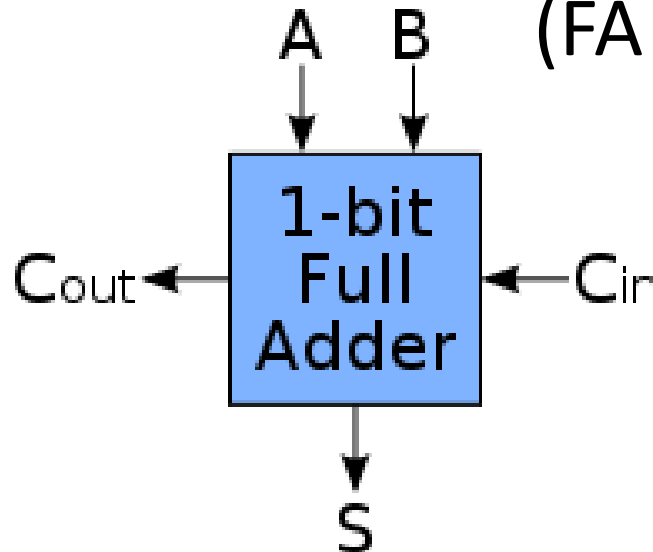

XOR as (non)inverter gate

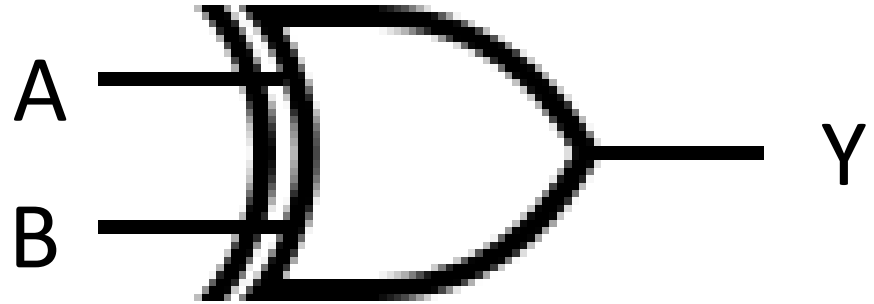- $A = 0 \rightarrow Y = B$
- $A = 1 \rightarrow Y = \text{NOT } B$



Putem privi semnalul (variabila) A ca pe un semnal de control care permite transmiterea semnalului B inversat sau nu.

A	B	$Y = A \text{ XOR } B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Sumatorul complet - **Suma**


Observam ca:

$$A = 1 \rightarrow S = \overline{B \oplus C_{in}}$$


$$A = 0 \rightarrow S = B \oplus C_{in}$$

$$\rightarrow S = (B \oplus C_{in}) \oplus A = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

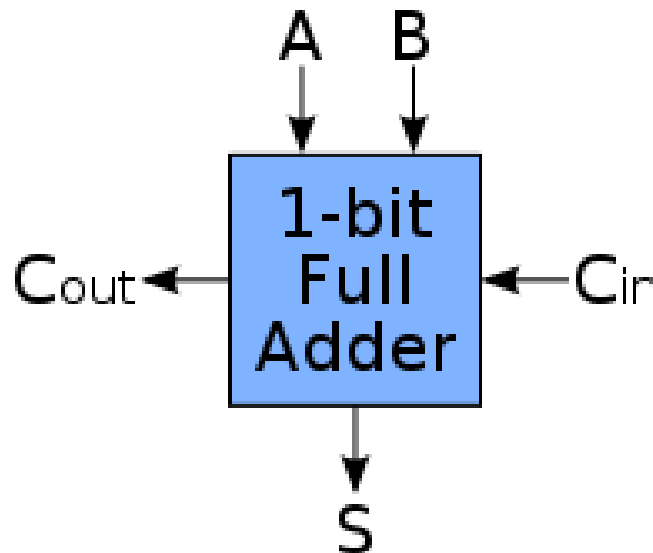

Semisumatorul

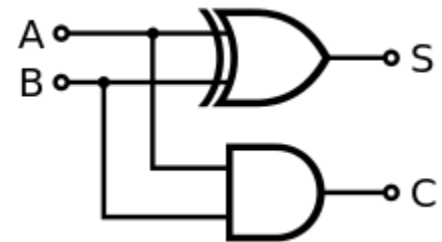

$$**S = A \oplus B**$$

$$**C = A \cdot B**$$

Sumatorul – Carry out

Observam ca:

$$A = 1 \rightarrow C_{out} = B + C_{in}$$

$$A = 0 \rightarrow C_{out} = B \cdot C_{in} \rightarrow C_{out} = \bar{A}BC_{in} + A(B + C_{in})$$


$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

De demonstrat $\equiv$

De demonstrat $\equiv$


$$C_{out} = AB + C_{in}(A + B)$$

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

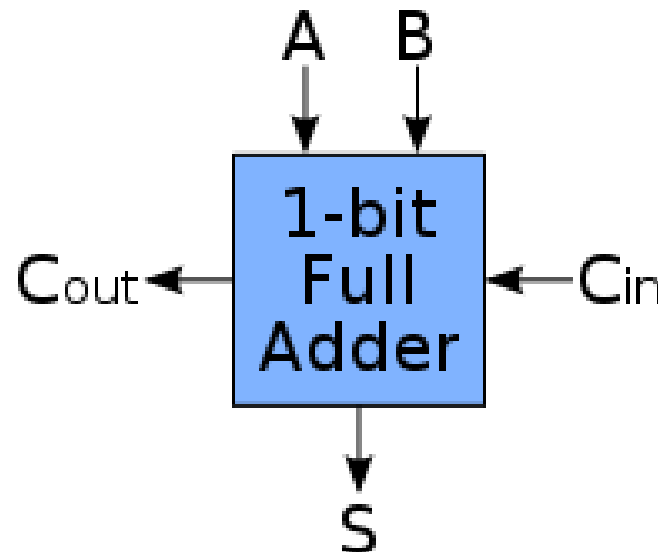


Sumatorul complet
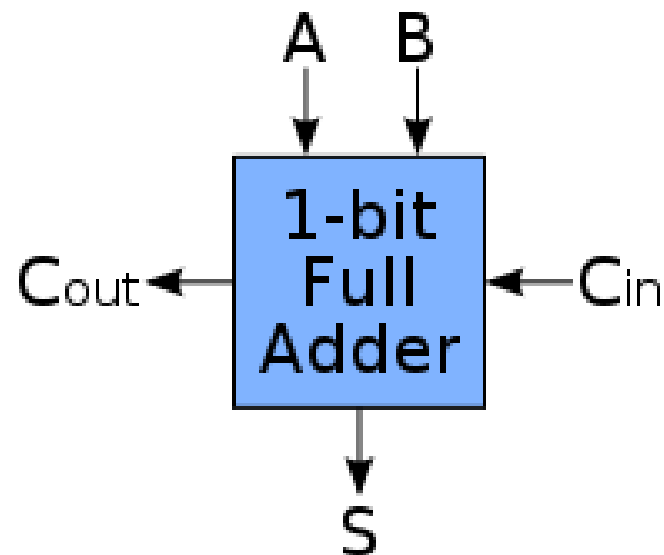
$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$
$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$



Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

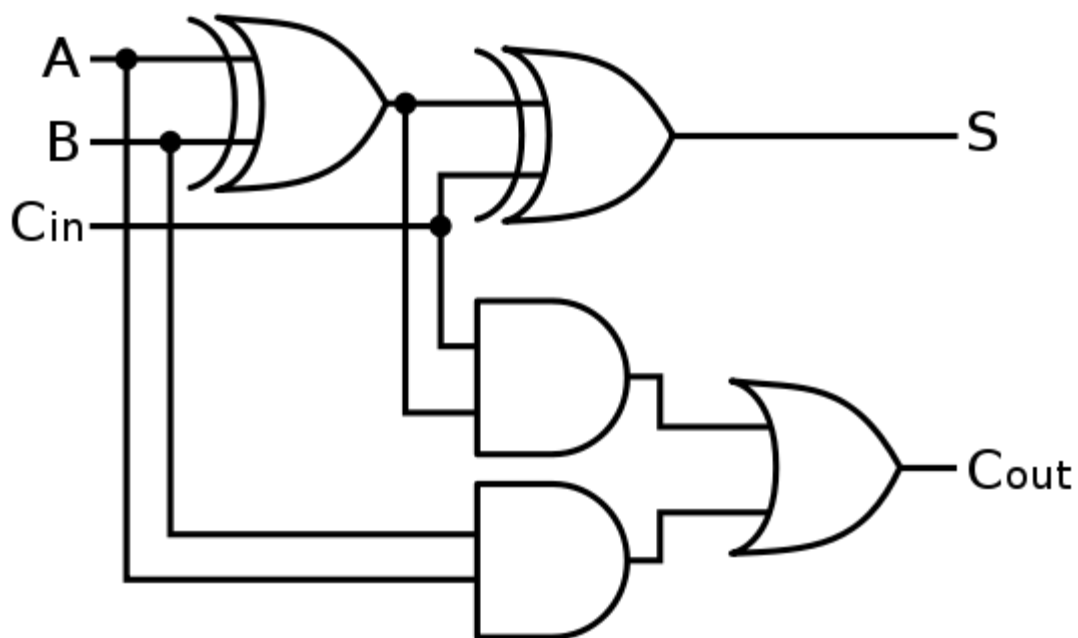


Semi-sumatorul

$$S = A \oplus B$$

$$C = A \cdot B$$

Inputs		Outputs	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>S</i>
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

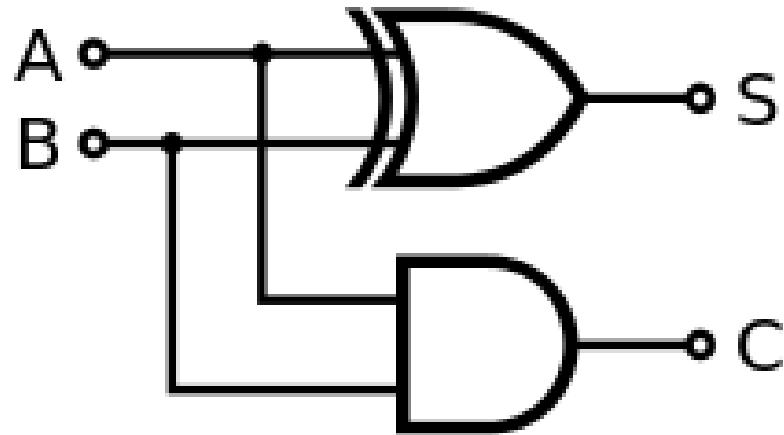

Tema

Sa se arate ca:

1. $(B \oplus C) \oplus A = (A \oplus B) \oplus C$
2. $\bar{A}BC + A(B + C) = AB + C(A \oplus B)$
3. $AB + C(A \oplus B) = AB + C(A + B)$


folosind:

- a) tabele de adevar
- b) diagrame Venn

Scazatorul complet

- Face operatie de scadere $A - B$ pe 1 bit cu variabila de imprumut la intrare B_{in} si variabila de imprumut la iesire B_{out} .


Inputs			Outputs	
A	B	B_{in}	D	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

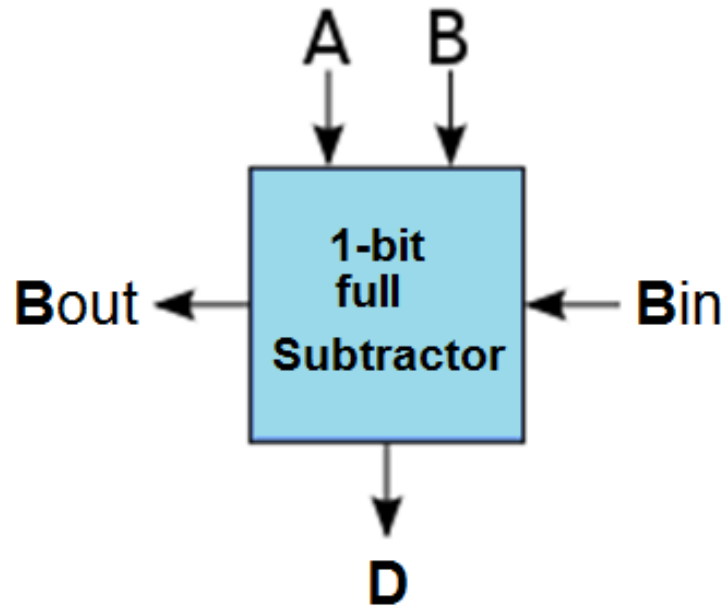

$$D = (A \oplus B) \oplus B_{in}$$


$$B_{out} = \bar{A}B + B_{in} \overline{(A \oplus B)}$$

FS vs FA

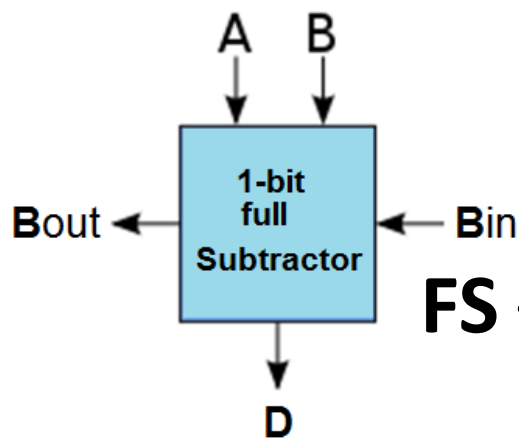

FS – Full Subtractor

FA – Full Adder

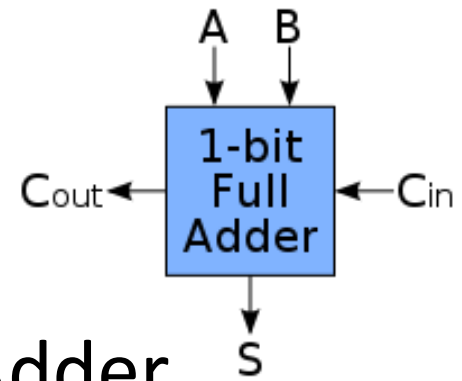

Inputs			Outputs	
A	B	B_{in}	D	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$$D = (A \oplus B) \oplus B_{in}$$


$$B_{out} = \bar{A}B + B_{in}(A \oplus B)$$

Inputs			Outputs	
A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$$


$$C_{out} = AB + C_{in}(A \oplus B)$$

Semi scazator

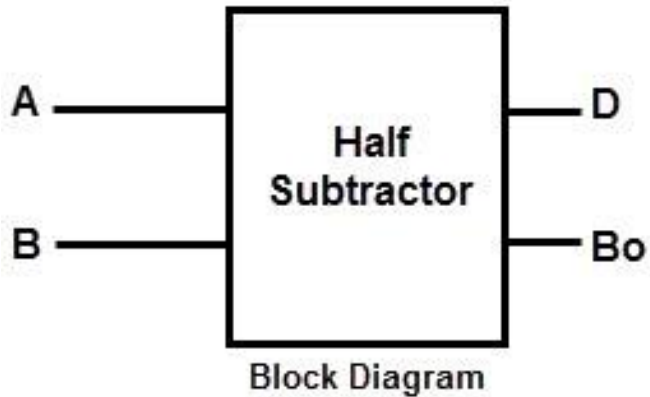


A	B	D	B _o
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Truth Table

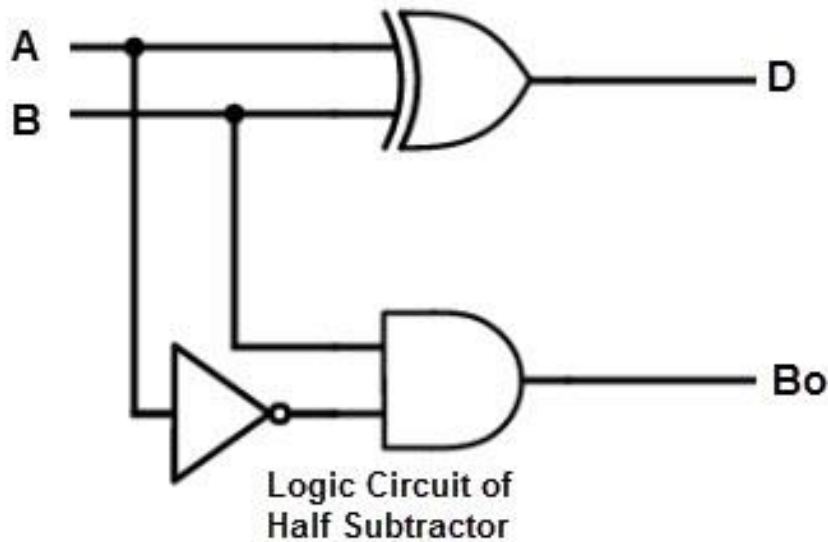


Scazatorul complet pe 1-bit: **A-B**

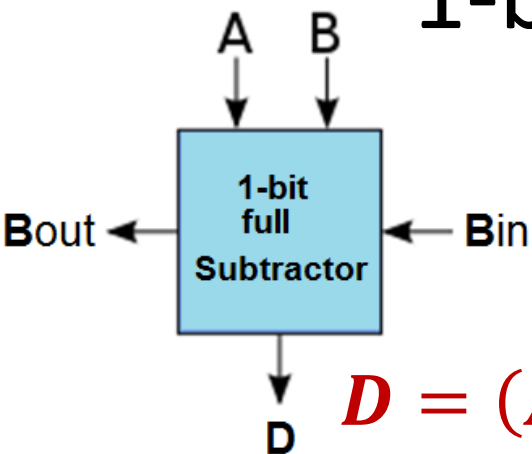

$$D = (A \oplus B) \oplus B_{in}$$

$$B_{out} = \bar{A}B + B_{in}(A \oplus B)$$

Inputs			Outputs	
A	B	B_{in}	D	B_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

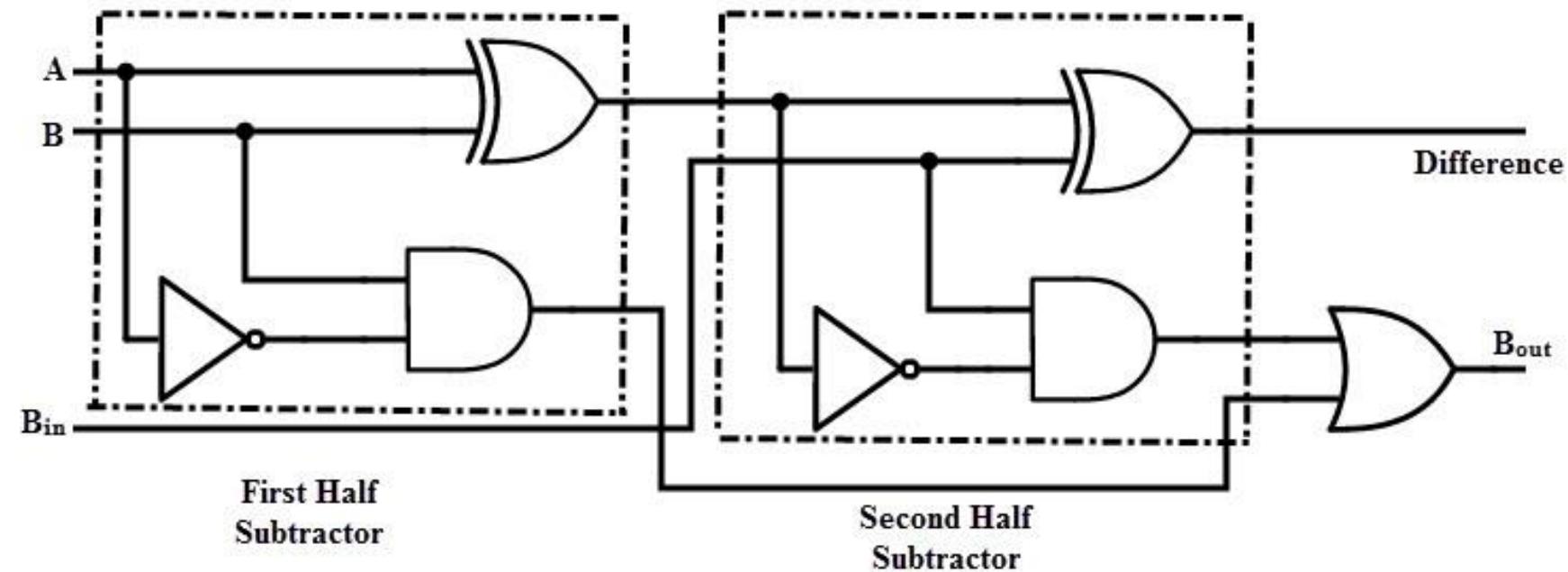

Mulumesc pentru atentie!

