
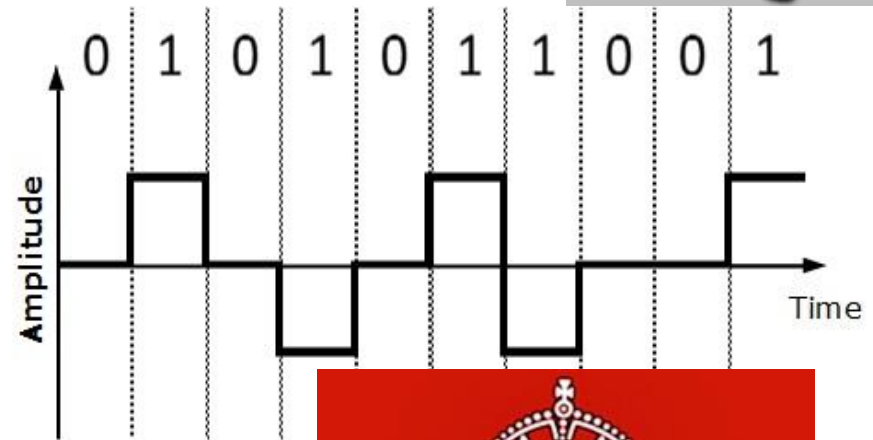


Proiectare Logica

Digital Logic Design

Curs 06

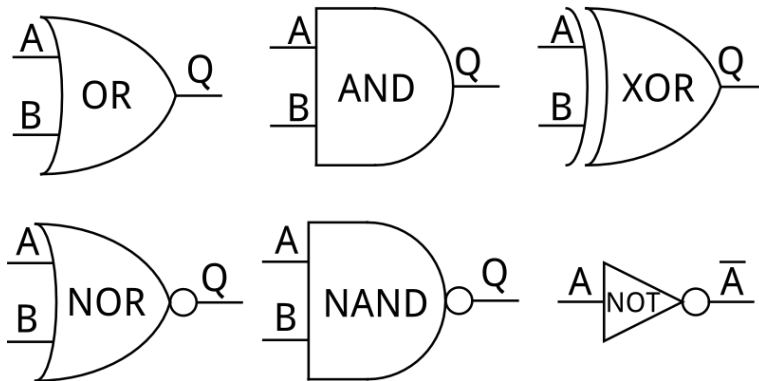

Exemplu de subiect la Partial

1. Scrieti numarul 757_8 in baza 10. (1p)
2. Care sunt primele 5 cifre dupa virgula ale numarului 0.57910 in baza 8. (1p)
3. Scrieti tabela de adevar a functiei $F(ABCD)=A.B'+B.C'.D'+B'.D+A'.C$. Gasiti mintermenii acestei functii și scrieți FCD. (2p)
- 4. Functia f cu patru variabile are maxtermenii (11,13,9,8,6,15,5,3,1,7,10,4). Minimizați aceasta functie folosind diagramele Veitch. (3p)**
5. Gasiti reprezentarea in binary64 a numarului - 7.34375₁₀ (bit semn, exponent si mantisa) (2p)

Diagrama Karnaugh 3 variabile


- Diagramele Karnaugh (K maps) continua in mod logic diagramele Veitch

Tabela de adevar

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Diagrama Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	1	0	0	1

 

Diagrame Karnaugh 4 variabile

- Diagramele Karnaugh (K maps) continua in mod logic diagramele Veitch

Tabela de adevar

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Diagrama Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

Diagrama Veitch

A			
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	1	0
1	0	0	1
B			
C			
D			

Diagrame V-K

- 1. Functia f cu patru variabile are **mintermenii** (15,2,5,13,11,6,14,10,8,3,7,1). Minimizati aceasta functie folosind diagramele Veitch.

$$\text{sol}[0] = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot D + C + B \cdot D$$

- 2. Functia f cu patru variabile are **maxtermenii** (3,13,14,12,5,11,8,0,2,10,7,6). Minimizati aceasta functie folosind diagramele Veitch. {m(1,4,9,15)}

$$\text{sol}[0] = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{C} \cdot D + A \cdot B \cdot C \cdot D$$


Diagrame V-K

- 3. Functia f cu patru variabile are mintermenii (10,0,5,15,6,1,9,7,14,11,8,13). Minimizati aceasta functie folosind diagramele Veitch.

$$\begin{aligned} \text{sol}[0] &= \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{C}} + B \cdot C + \underline{B} \cdot \underline{D} + A \cdot C \\ \text{sol}[1] &= \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{C}} + B \cdot C + \underline{A} \cdot B + B \cdot D \\ \text{sol}[2] &= \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{C}} + B \cdot C + \underline{C} \cdot D + A \cdot \underline{C} \\ \text{sol}[3] &= \underline{\underline{B}} \cdot \underline{\underline{C}} + B \cdot C + \underline{C} \cdot D + A \cdot B \end{aligned}$$


- 4. Functia f cu patru variabile are **maxtermenii** (0,5,15,6,1,9,7,14,10,11,8,13). Minimizati aceasta functie folosind diagramele Veitch. $\{m(2,3,4,12)\}$

MUX - DEMUX

 


Multiplexers (MUX - *Data Selectors*)

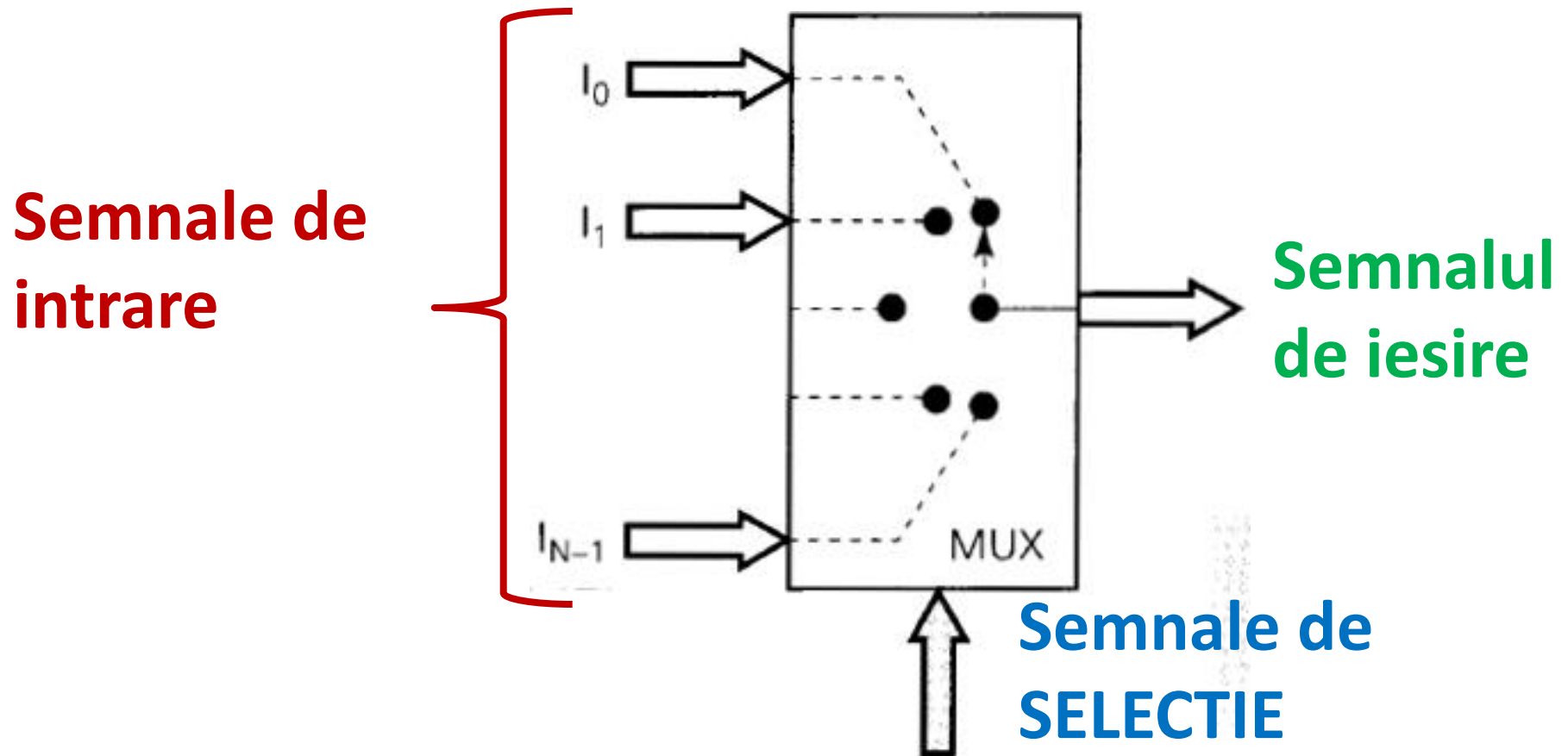- Circuitul are mai multe intrari digitale.
- Numai una dintre intrari este SELECTATA pentru a fi transmisa la iesire.




MUX cu doua intrari

 - Circuitul are 2 intrari digitale.
- Formula de functionare este: $Z = I_0\bar{S} + I_1S$



MUX cu patru intrari

 
- Circuitul are 4 intrari digitale.
- Formula de functionare este:



$$Z = I_0 \overline{S_0} \overline{S_1} + I_1 \overline{S_0} S_1 + I_2 S_0 \overline{S_1} + I_3 S_0 S_1$$

S_0	S_1	Iesire
0	0	$Z = I_0$
0	1	$Z = I_1$
1	0	$Z = I_2$
1	1	$Z = I_3$


MUX cu opt intrari – ex teoretic

 

Aplicatii MUX-uri: generarea functiilor logice

- Se leaga la 1 intrarile ce corespund mintermenilor doriti
 
$$\begin{aligned}
 Z = & 0\overline{S_2}\overline{S_1}\overline{S_0} + 1\overline{S_2}\overline{S_1}S_0 \\
 & + 1\overline{S_2}S_1\overline{S_0} + 0\overline{S_2}S_1S_0 \\
 & + 0S_2\overline{S_1}\overline{S_0} + 0S_2\overline{S_1}S_0 \\
 & + 0S_2S_1\overline{S_0} + 1S_2S_1S_0
 \end{aligned}$$




C	B	A	Z
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Z = \overline{C}\overline{B}A + \overline{C}B\overline{A} + CBA$$



Demultiplexori DEMUX – Data distributors

- Efectueaza operatie inversa MUX

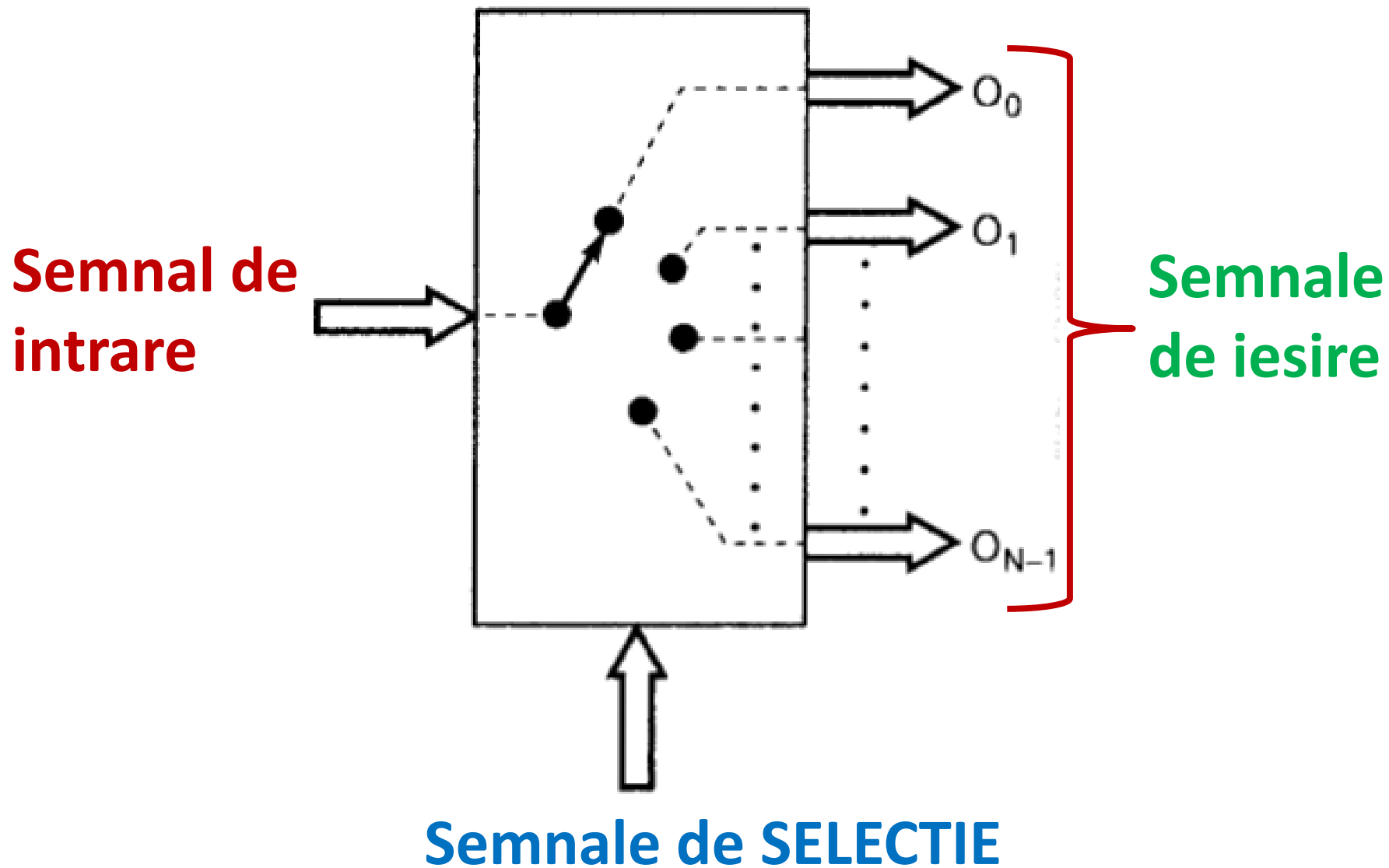

DEMUX: 1 – 8

- lesirea selectata
copiaza intrarea

 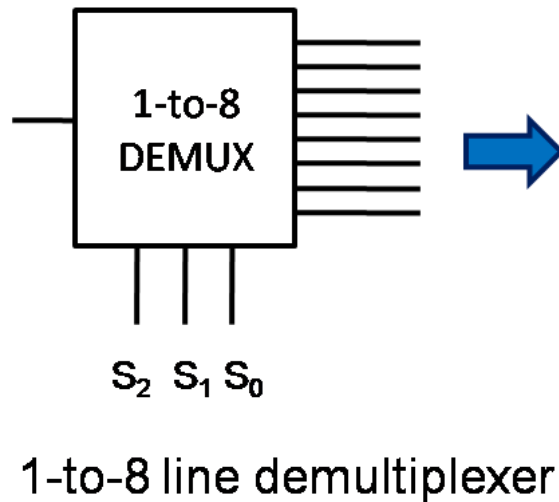

$$F_5 = I \cdot S_2 \cdot \overline{S_1} \cdot S_0$$

Diagrama Karnaugh 3 variabile

- Diagramele Karnaugh (K maps) continua in mod logic diagramele Veitch

Tabela de adevar

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Diagrama Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
C	0	0	1	1	0
	1	1	0	0	1

 


Diagrama Karnaugh 4 variabile

- Diagramele Karnaugh (K maps) continua in mod logic diagramele Veitch

Tabela de adevar

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Diagrama Karnaugh

		AB			
		00	01	11	10
CD	00	1	0	0	1
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	1	0	0	1

Diagrama Veitch

				A	
				⎵	
C	⎵	1	0	0	1
		0	1	1	0
		0	1	1	0
		1	0	0	1
				B	
				⎵	
				D	
				⎵	



4 to 2 priority encoder

- O secretara deservește 4 directori.
- Ea are in birou o centrala telefonica pe care sunt 4 Becuri, cate unul pentru fiecare director.
- Directorii au ranguri diferite. In ordine descrescatoare a rangurilor ei sunt: D3, D2, D1 si D0.
- Daca 2 (sau mai multi) directori solicita simultan un serviciu de la secretara (fiecare apasand butonul din biroul sau) pe panoul secretarei se va aprinde doar becul directorului cel mai mare in rang dintre solicitatori.

				Codul celui mai mare in rang		Exista solicitare ?
D3	D2	D1	D0	O ₁	O ₀	V
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	X	0	1	1
0	1	X	X	1	0	1
1	X	X	X	1	1	1


Tema acasa: PE 16-4

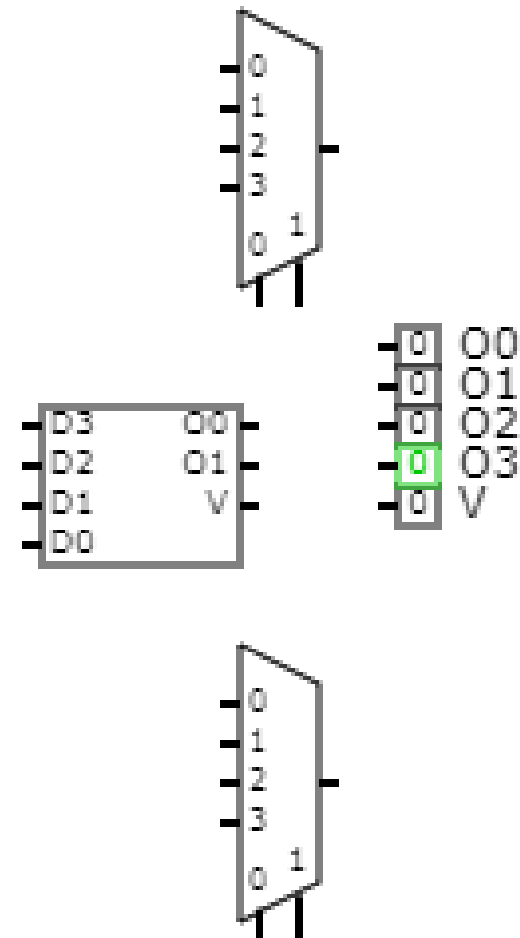 - Folosind 5 * PE 4-2 , 2* MUX-uri 4-1 implementati un PE 16-4.
- Folosind un DEMUX 1-16 verificati functionarea corecta a PE 16-4.



Circuite logice Secventiale

 
In digital **circuit** theory, **sequential logic** is a type of **logic circuit** whose output depends not only on the present value of its input signals but on the sequence of past inputs, the input history. This is in contrast to combinational **logic**, whose output is a function of only the present input.



CIRCUITE LOGICE SECVENTIALE

"If you tell the truth, you don't have to remember anything."

— Mark Twain —

 


Bistabilii




Stabilitate - Instabilitate

 - Another mechanical analogy for metastability




A small movement from metastability leads to stability.

Stabilitate - Instabilitate

 

Stabilitate - Instabilitate

 


Stabilitate - Instabilitate



Bistabili

- Cum obținem un Bistabil?

 Fie circuitul: $Q' = \bar{X}$, $Q = \bar{\bar{X}}$




Adaugam legatura

de la iesire la intrare $Q \rightarrow X$.

Acest circuit NU ARE NEVOIE
DE SEMNAL DE INTRARE !!!

Circuitul are 2 solutii logice:


 
- $Q = 1$; $Q' = 0$ si respectiv
- $Q = 0$; $Q' = 1$



Bistabilul simulat in wronex

- Cum obținem un Bistabil?

  
Fie circuitul: $Q' = \bar{X}$, $Q = \bar{\bar{X}}$



Acest circuit NU ARE NEVOIE
DE SEMNAL DE INTRARE !!!




Circuitul are 2 solutii logice:

 - $Q = 1$; $Q' = 0$ si respectiv
- $Q = 0$; $Q' = 1$



BB : **NAND LATCH** — SR NAND LATCH

  
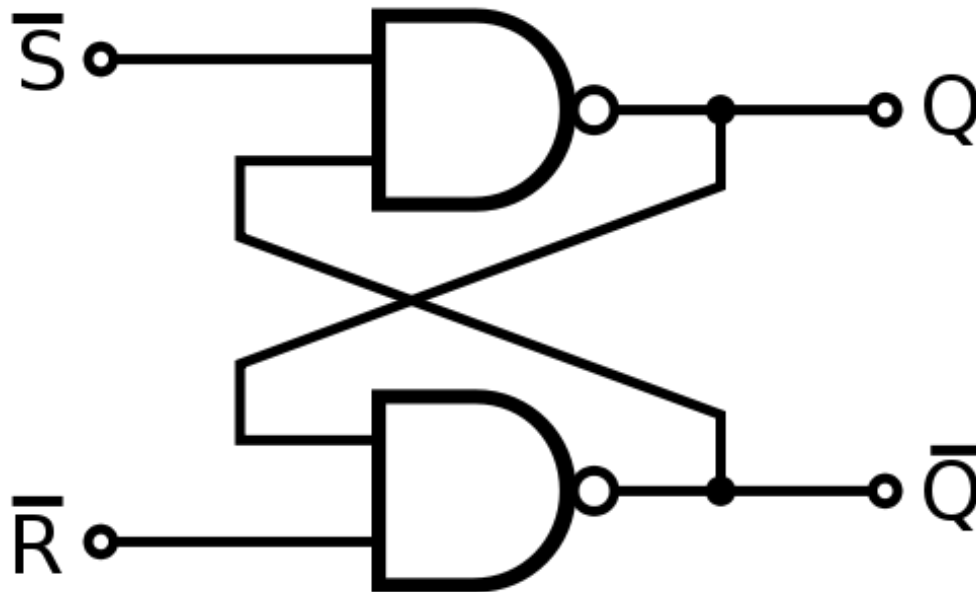
- Memoreaza atunci cand ambele intrari sunt in 1
- Ambele intrari in 0 forteaza iesirile in 1
- Trecerea simultana a intrarilor din 0 in 1 (L→H)
→ poate produce oscilatii (TEMA: de verificat in WRONEX)





In practica, datorita inegalitatii timpilor de propagare
oscilatia inceteaza dupa cateva perioade

Bistabilul : **NAND LATCH — SETAREA**

  - Setarea/Resetare se face prin aducerea in stare LOW a intrarii corespunzatoare → Intrari active LOW




sau

  

Bistabilul : **NAND LATCH** — Tabela

 - Memoreaza atunci cand ambele intrari sunt in 1
- Ambele intrari in 0 forteaza iesirile in 1 -> **INTERZISA**
- Setarea/Resetare se face prin aducerea in stare LOW a intrarii corespunzatoare → Intrari active LOW



Set	Clear	Output
1	1	No change
0	1	$Q = 1$
1	0	$Q = 0$
0	0	Invalid*

*produces $Q = \bar{Q} = 1$

Memoreaza




SET

RESET

Interzisa

BB : **NOR LATCH** — SR NOR LATCH

  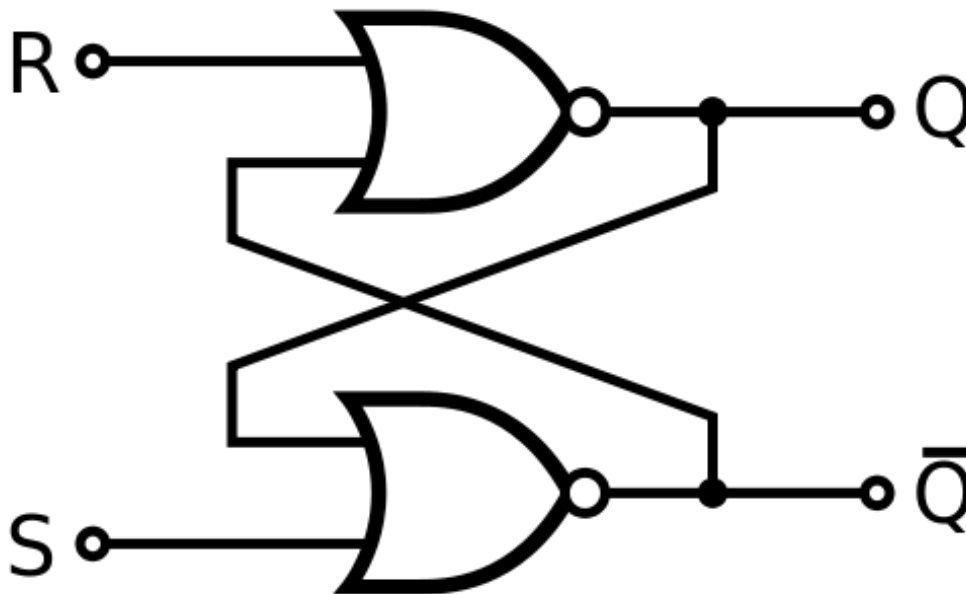
- Memoreaza atunci cand ambele intrari sunt in 0
- Ambele intrari in 1 forteaza iesirile in 0
- Trecerea simultana a intrarilor din 1 in 0 (H→L)
→ poate produce oscilatii (TEMA: de verificat in WRONEX)



In practica, datorita inegalitatii timpilor de propagare
oscilatia inceteaza dupa cateva perioade

Bistabilul : SR NOR LATCH

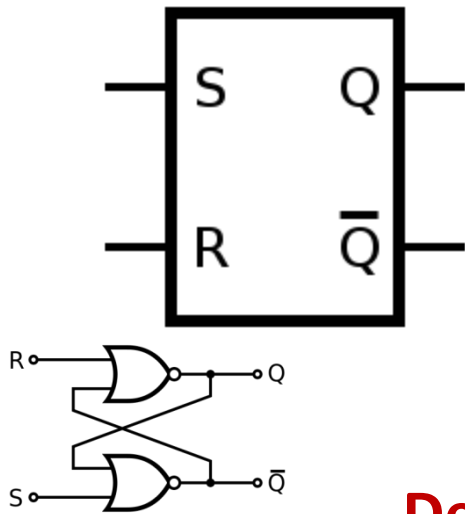- Memoreaza atunci cand ambele intrari sunt in 0
- Ambele intrari in 1 forteaza iesirile in 0
- Trecerea simultana a intrarilor din 1 in 0 ($H \rightarrow L$)
 ➔ poate produce oscilatii





S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	Memorare	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Interzisa	

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	LATCH	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	Metastable	

Deoarece produce rezultate/stari imprevizibile la trecerea din $SR=11$ in $SR=00$

Clocked SR Flip-Flop: Gated SR NOR latch

  
- Intrarea E-Enable (sau C-CLOCK) permite mai curand selectia bistabilului, decat introducerea functiei de sincronizare dorita.




- Aceste LATCH-uri devin "transparente" (iesirea "copiază" cu starea intrării) atunci când intrare E este în stare HIGH. Mai precis: **$E=H$ și $R=\bar{S} \rightarrow Q=S$**

Gated D latch based on SR NAND

Transparent LATCH

 




E/C	D	Q	Q'	Comment
0	X	Q_{ant}	$!Q_{ant}$	Mem
1	0	0	1	Reset
1	1	1	0	Set

 

Tema: **De simulat in Wronex**

De comparat cele doua LATCH-uri


Transparent LATCH

   


Tema: De simulat in Wronex

Gated D latch based on SR NOR

Transparent D LATCH

 


E/C	D		Q	Q'	Comment
0	X		Q_{ant}	$!Q_{ant}$	Mem
1	0		0	1	Reset
1	1		1	0	Set

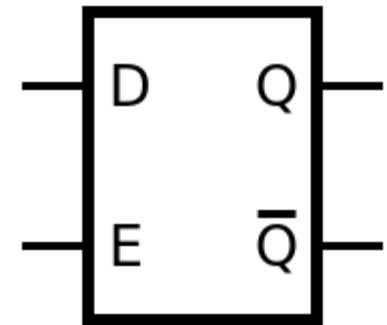


Tema: **De simulat in Wronex**

Edge Triggered SR Flip-Flop

 



Detector de front

**Circuit de
dirijare a pulsului**


 


**Tema: De simulat in Wronex
toata schema**

Circuitul Detector de front

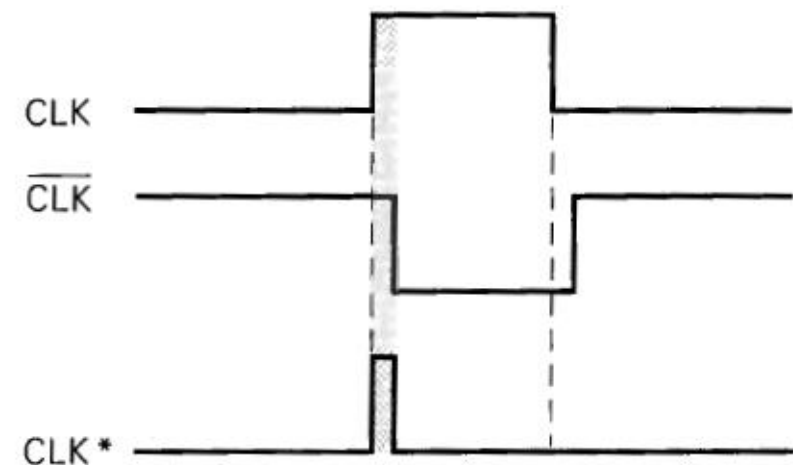 


Detector de front pozitiv

 
 


Detector de front negativ

Bistabilul JK: schema interna

 


Simbol

  


Tema: De simulat in Wronex

 Bistabilul JK: tranzitie pe frontul pozitiv




J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\overline{Q_0}$ (toggles)

 


Bistabilul JK: tranzitie pe frontul negativ*


41

 

J	K	CLK	Q
0	0	↓	Q_0 (no change)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	$\bar{Q}_0$ (toggles)

 


 Bistabilul de tip D: *Clocked D Flip-Flop*





(a)

D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

 

Bistabilul de tip D: schema interna

Tema: **De simulat in Wronex**

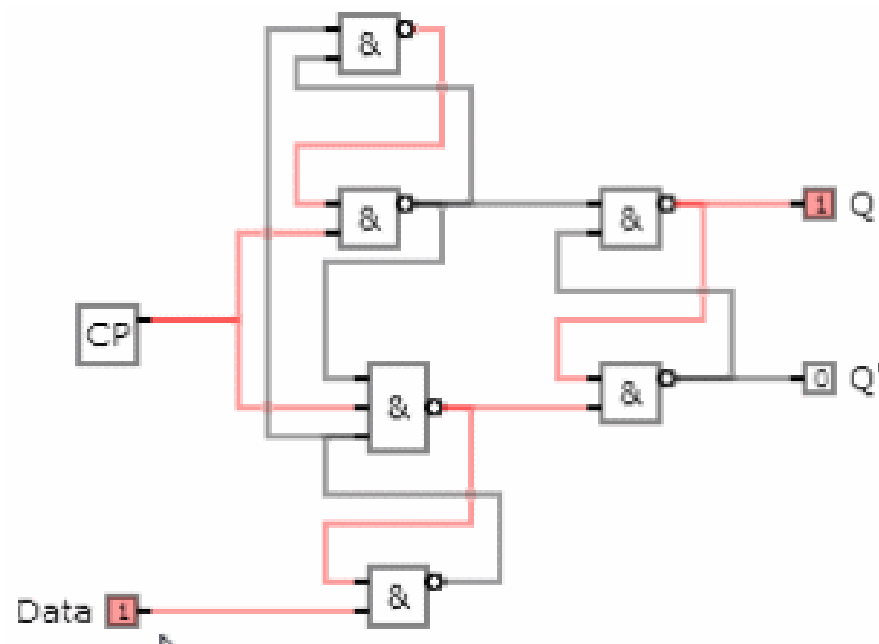 



Mulumesc pentru atentie