
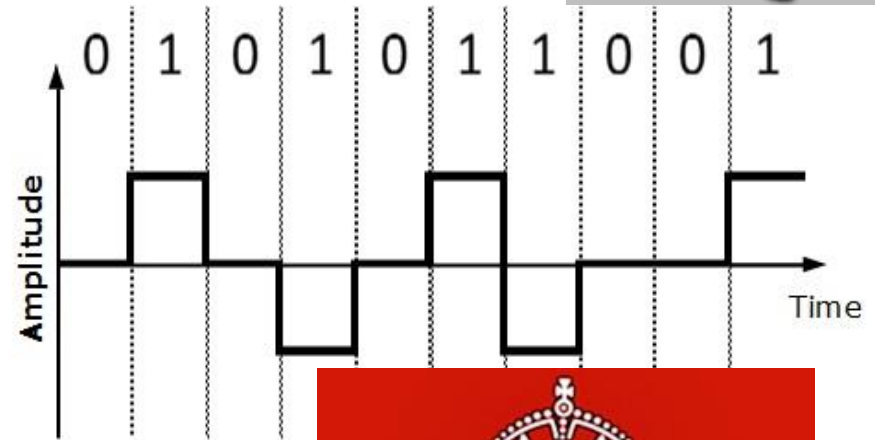


Proiectare Logica

Digital Logic Design

cnic.ro

 

Lab 09





**KEEP
CALM
AND
LOVE
BOOLEAN
ALGEBRA**

Studiu


TEMA: Simulati in Wronex folosind linii de intarziere pentru semnalele de clock dintre bistabile numaratorului din schema alaturata! Toate JK-urile sunt in 1.

- Identificati ordinea de numarare!


 


Simulati in wronex urmatoarele circuite

 Lucrul cu numaratoare:
Folositi Afisorul cu 7 segmente si
Generatorul de CLOCK
si incapsulati schemele pentru a
putea fi folosite cu Add as gate




CLOCK

  


1

- Cu BB de tip JK

 


2

- Cu BB de tip D

 



3

- Cu BB de tip JK

 


4

- Cu BB de tip JK

  

Implementati in wronex!

 

Diagrame V-K

ce contin stari NU CONTEAZA

**Tabela de
adevar**

A	B	F (AB)
0	0	X
0	1	0
1	0	X
1	1	1

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	0

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	0
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

A	B	C	F (ABC)
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	X
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	X

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

A	B	C	F(ABC)
0	0	0	X
0	0	1	X
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

A	B	C	F(ABC)
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	X
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	X
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	X
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	1

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	X
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	X
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	X
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	1
1	0	0	0	X
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

A	B	C	D	F (ABCD)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	X
0	0	1	0	X
0	0	1	1	0
0	1	0	0	X
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	1
1	1	1	1	X

Sa se minimizeze

- Fie functiile:

	00	01	11	10
00	1	X	X	1
01	X	1	X	1
11	X	1	0	0
10	X	0	X	1

Problema ca la examen NR asincron

- Fie un sistem de 4 BB de tip JK adusi in regim de toggle, numerotati de la 0-3, ale caror intrari de CK au polaritatile: $+ - + -$. Sistemul devine un numarator daca facem urmatoarele conexiuni: $CK0=Q1$; $CK1=Q3$; $CK2=CLOCK$; $CK3=!Q2$.
- Desenati schema electronica a acestui numarator.
- Simulati in wronex aceasta schema. Folositi BB JK cu S si R.
- Desenati formele de unda (**folosind aceasta pagina**) pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1, Q2 si Q3 pentru 17 perioade ale semnalului de ceas, incepand cu starea 4 pe semiperioada cand semnalul de clock este L.

Problema ca la examen NR sincron

Fie 3 BB de tip JK, numerotati de la 0-2, avand polaritatile semnalelor CK $-+-$. Acest sistem devine un numarator daca semnalul CLOCK este legat la toate semnalele CK ale bistabilelor si sunt facute urmatoarele conexiuni: $J0=1$; $K0=\neg Q1$; $J1=Q2$; $K1=Q0$; $J2=Q0$ si $K2=\neg Q1$.

1. Desenati schema electronica a acestui numarator.
 2. Desenati formele de unda pe caiet pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1 si Q2 pentru 6 perioade ale semnalului de clock, incepand cu starea 2 pe semiperioada cand semnalul de clock este L. (6p)
- Simulati in wronex aceasta schema. Folositi BB JK cu S si R.
 - Desenati formele de unda (**folosind [aceasta pagina](#)**) pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1, Q2.

Problema ca la examen

Fie 3 BB de tip JK, numerotati de la 0-2, avand polaritatile semnalelor CK -+++. Acest sistem devine un numarator daca semnalul CLOCK este legat la toate semnalele CK ale bistabilelor si sunt facute urmatoarele conexiuni: $J_0=1$; $K_0=\neg Q_1$; $J_1=Q_2$; $K_1=Q_0$; $J_2=Q_0$ si $K_2=\neg Q_1$.

1. Desenati schema electronica a acestui numarator.
 2. Desenati formele de unda pe caiet pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1 si Q2 pentru 6 perioade ale semnalului de clock, incepand cu starea 6 pe semiperioada cand semnalul de clock este H. (6p)
- Simulati in wronex aceasta schema. Folositi BB JK cu S si R.
 - Desenati formele de unda (**folosind [aceasta pagina](#)**) pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1, Q2.