
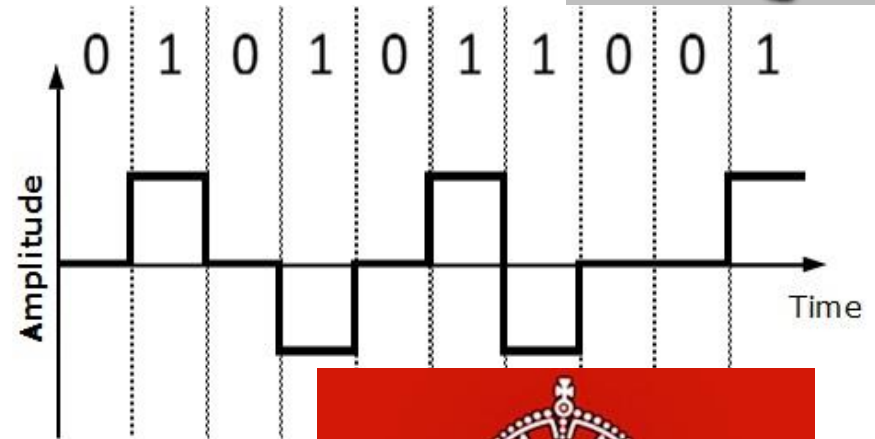


Proiectare Logica


Digital Logic Design

Curs 10

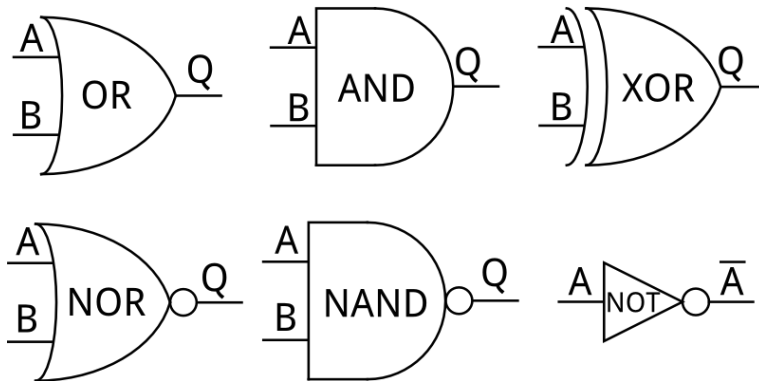


Bistabilul de tip D: *Clocked D Flip-Flop*

2


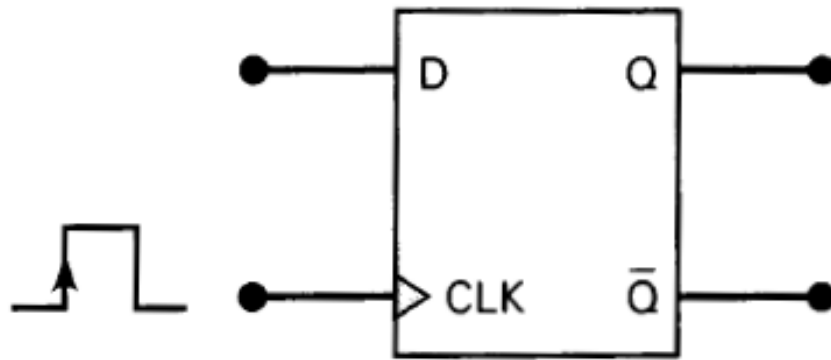


(a)

D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

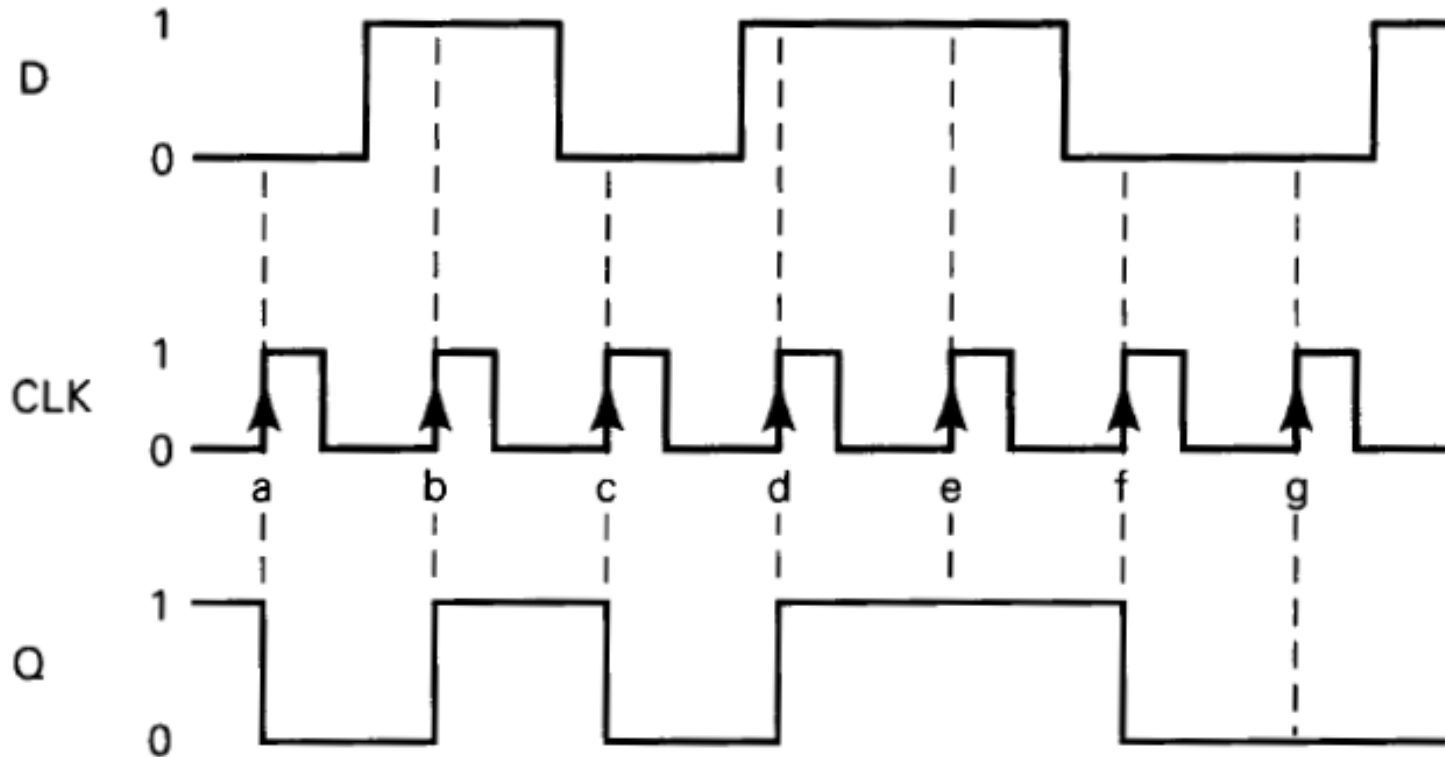


Bistabilul de tip D: *Toggle*

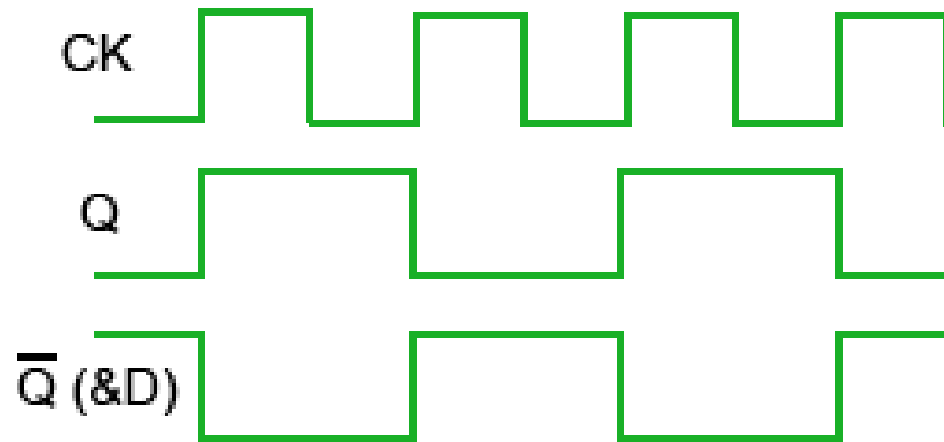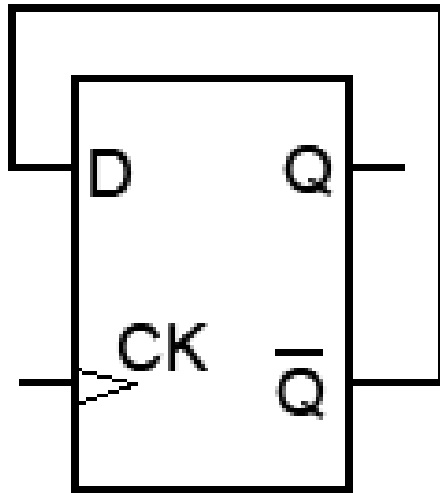


$$D = \bar{Q}$$


D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

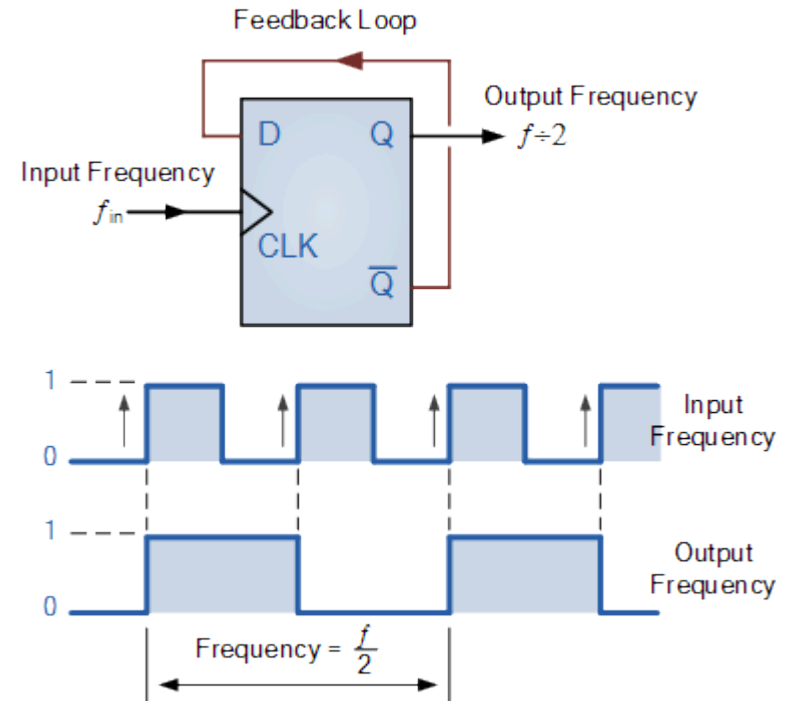

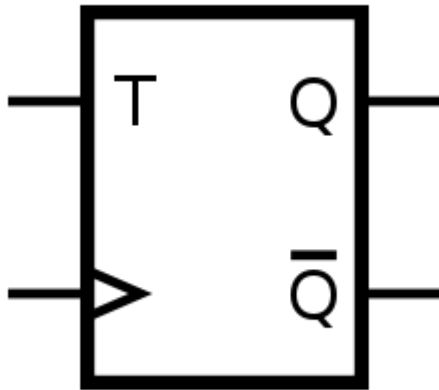
Bistabilul de tip T: *Clocked T Flip-Flop*



Inputs		Outputs		State
CLK	T	$Q_{(n+1)}$	$\text{not}(Q_{(n+1)})$	
↓	x	Q_n	$\text{not}(Q_n)$	No Change
0	x	Q_n	$\text{not}(Q_n)$	No Change
1	x	Q_n	$\text{not}(Q_n)$	No Change
↑	0	Q_n	$\text{not}(Q_n)$	No Change
↑	1	$\text{not}(Q_n)$	Q_n	Toggle

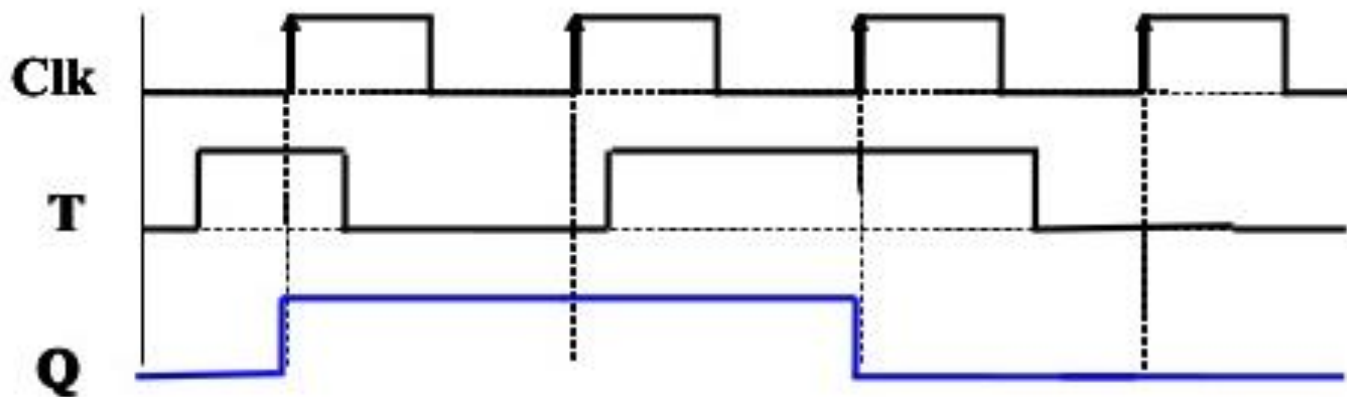


Bistabilul de tip T: *Toggle*

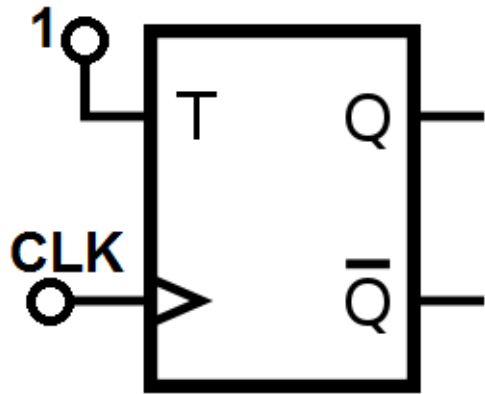

Inputs		Output	State
CLK	T	$Q_{(n+1)}$	
↑	0	Q_n	No Change
↑	1	$\text{not}(Q_n)$	Toggle


Mem

$T = 1$

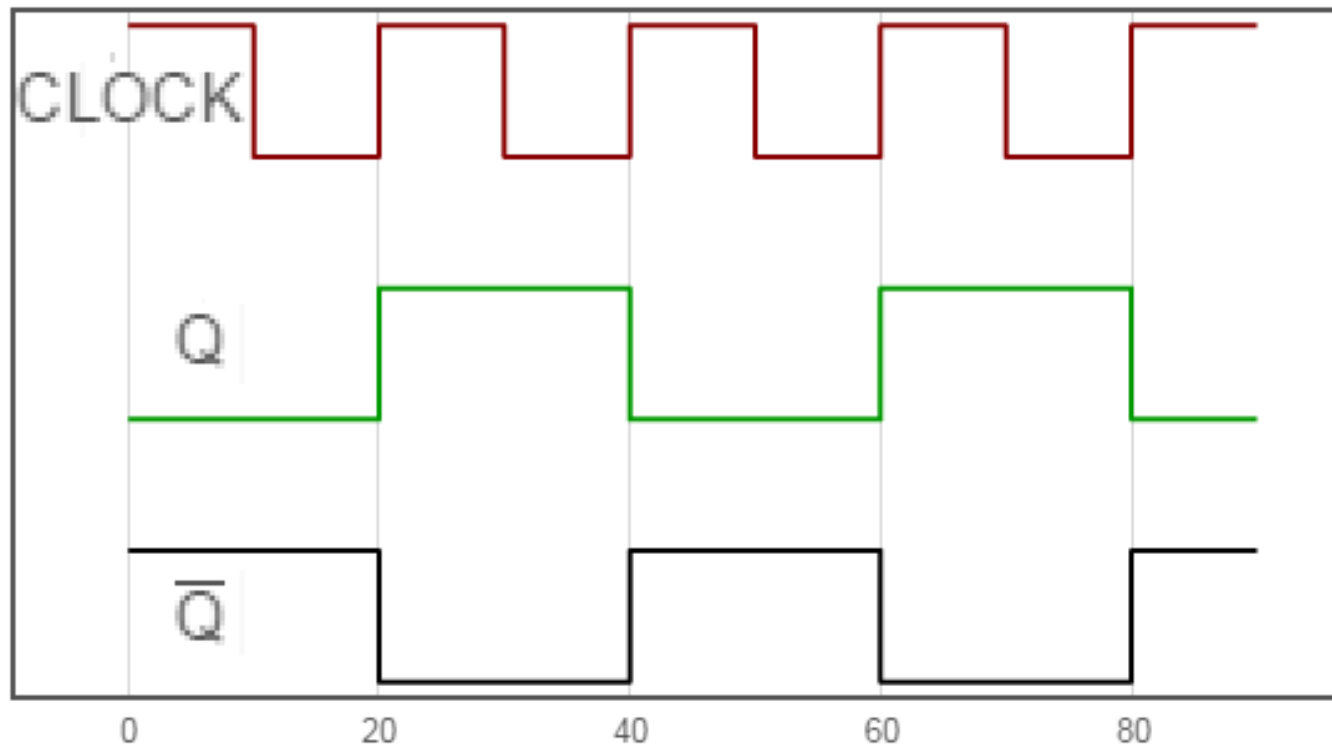


Bistabilul JK: tranzitie pe frontul negativ*


6

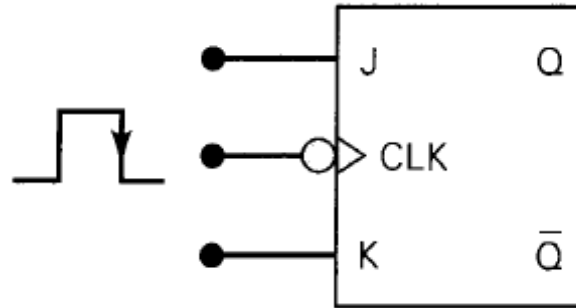

J	K	CLK	Q
0	0	↓	Q_0 (no change)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	$\bar{Q}_0$ (toggles)

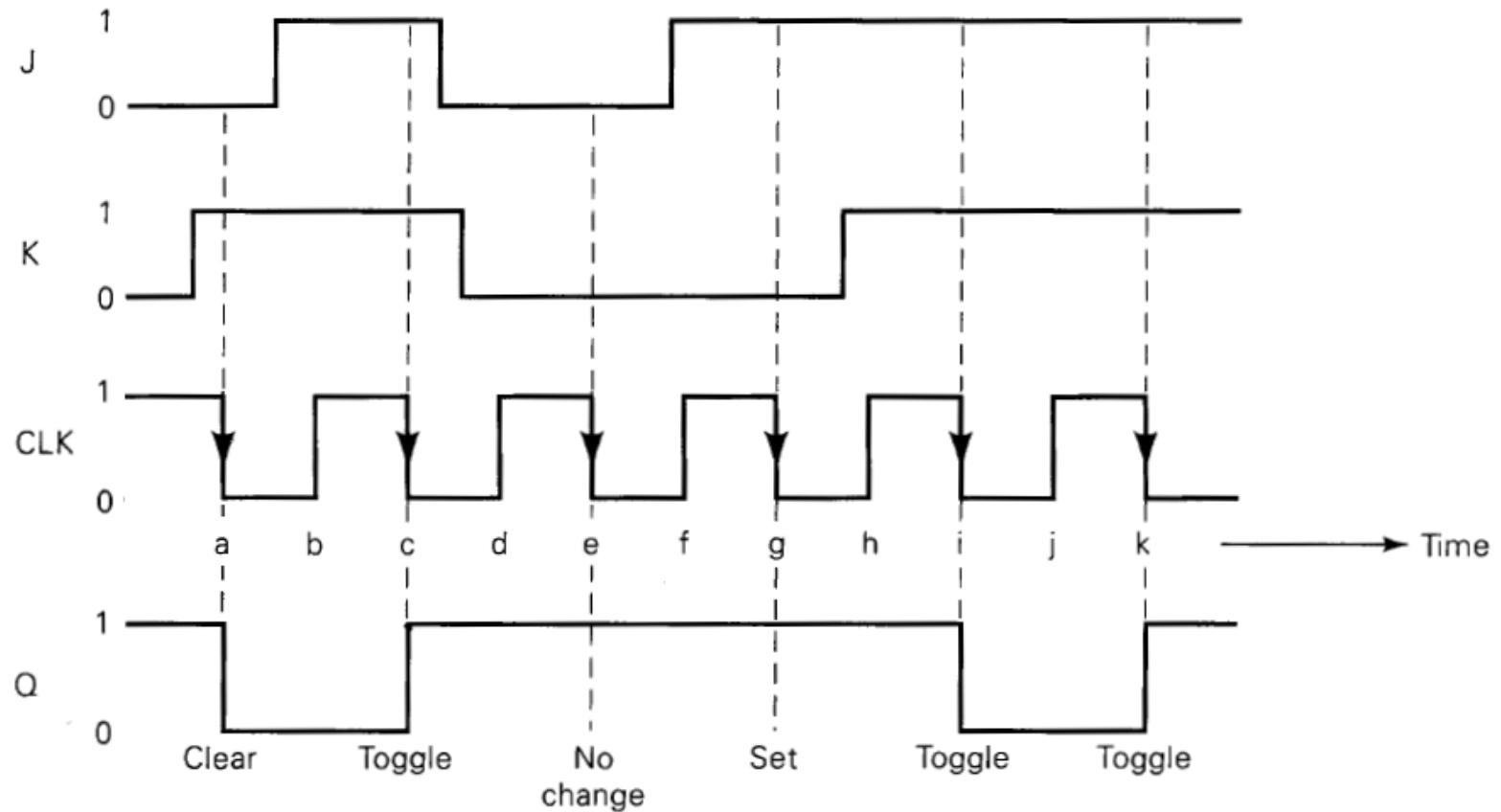


Bistabilul JK -> BB T: Toggle

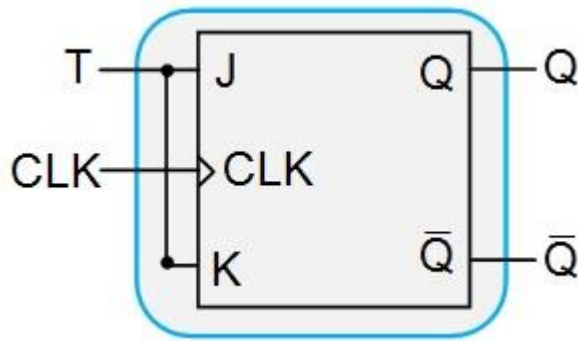

J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\bar{Q}_0$ (toggles)


$JK = 11$
→ Toggle

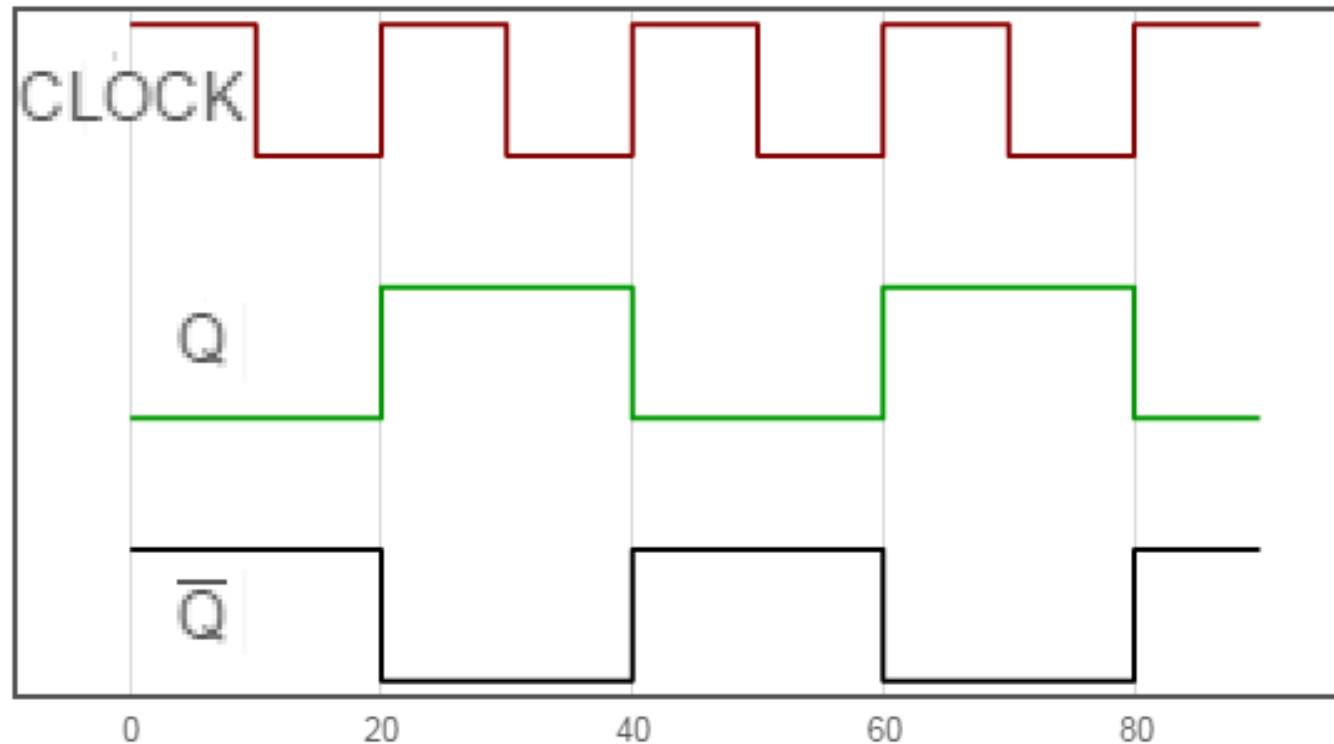

Cum facem Bistabil de tip T?


- Din BB de tip JK asa:

JK → T

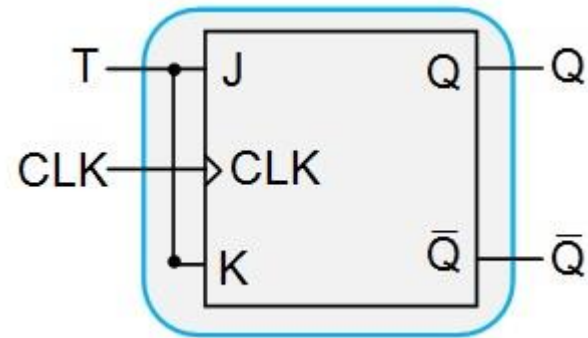


- Dar din BB de tip D ?

D → T

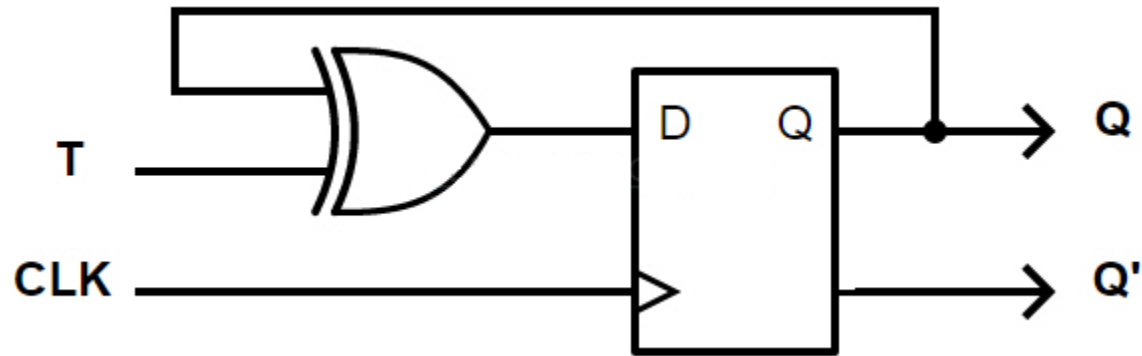


- Cum facem un BB de tip D dintr-un BB de tip JK ?

JK → D?

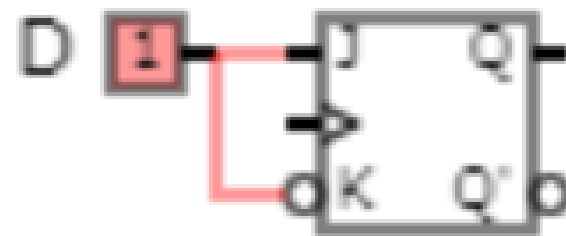


Intrebari suplimentare

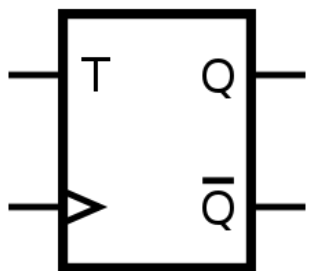Cum facem un BB de tip JK dintr-un BB de tip T?




Inputs		Output	State
CLK	T	$Q_{(n+1)}$	
↑	0	Q_n	No Change
↑	1	$\text{not}(Q_n)$	Toggle

Dar dintr-un BB de tip D?

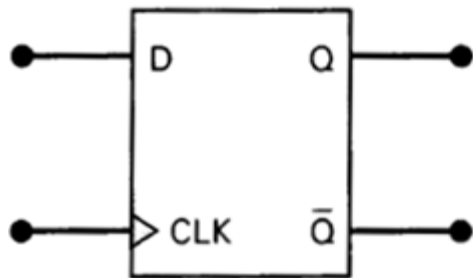

D	CLK	Q
0	↑	0
1	↑	1

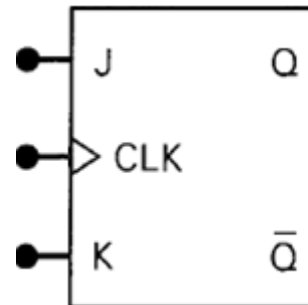

J	K	CLK	Q
0	0	↑	Q_0 (no change)
1	0	↑	1
0	1	↑	0
1	1	↑	$\overline{Q_0}$ (toggles)

Indicatie: Folositi circuite logice suplimentare pentru a obtine aceeasi functionalitate ca a BB JK!



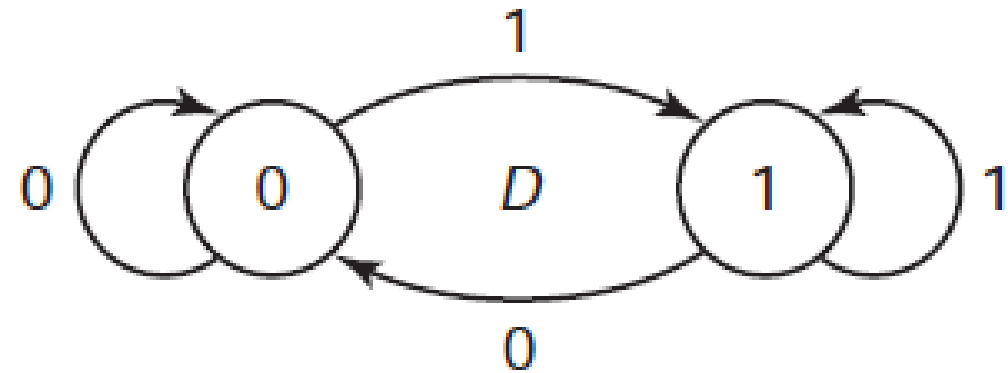
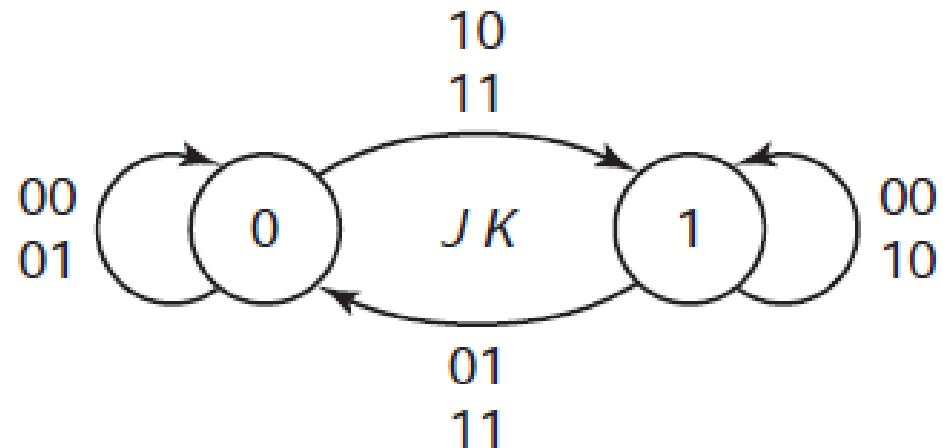


Diagrama starilor la Bistabilii sincroni

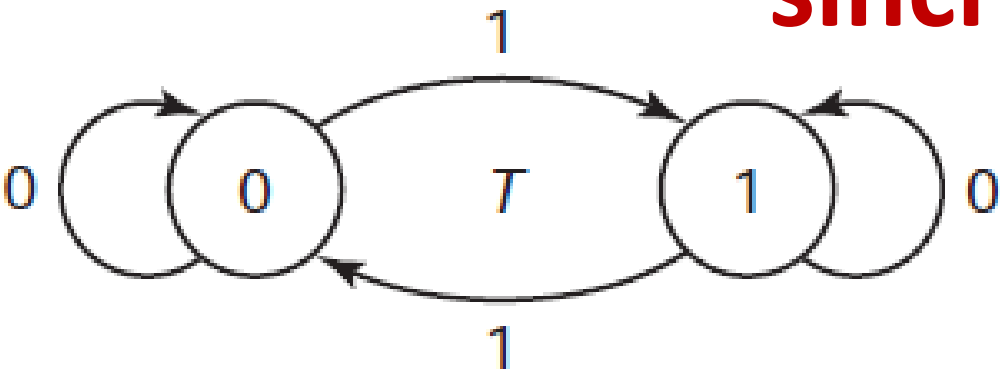


Bistabilul de tip D

- Clocked D Flip-Flop

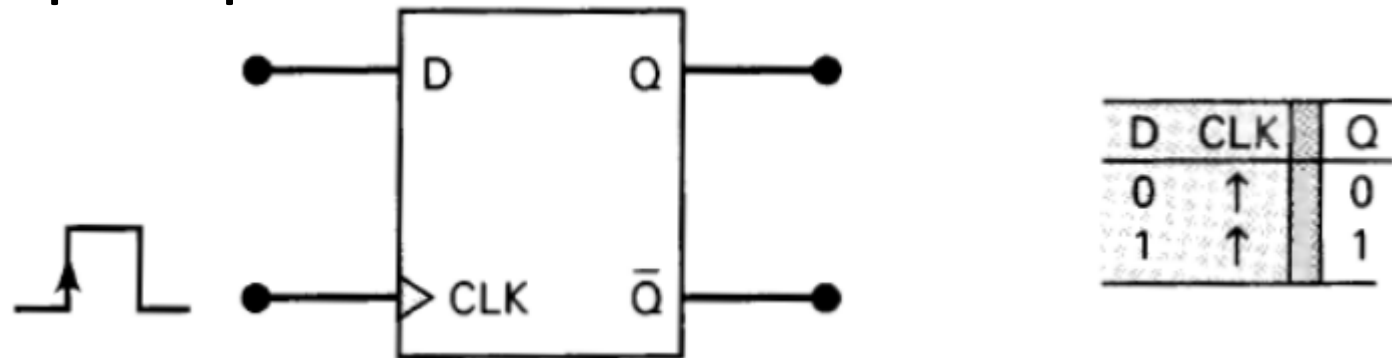

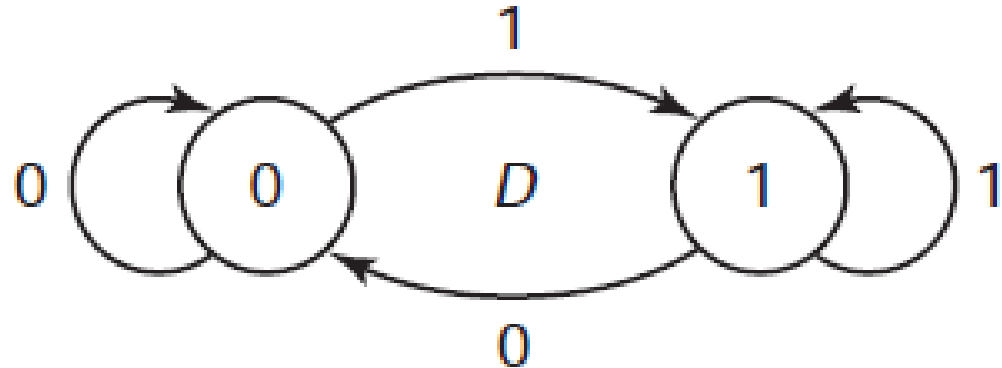
- Diagrama starilor asociata cu acest bistabil



- Nodurile (cerculetele) → starile BB
- Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalului de control D


Bistabilul de tip T

- Clocked T Flip-Flop

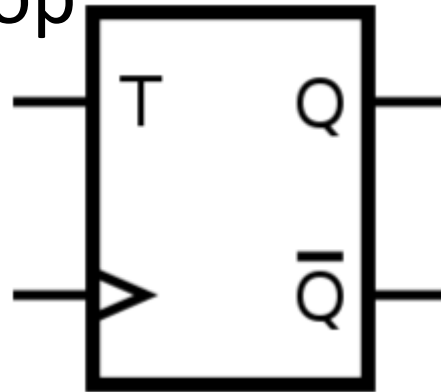

Inputs		Output	State
CLK	T	$Q_{(n+1)}$	
↑	0	Q_n	No Change
↑	1	$\text{not}(Q_n)$	Toggle

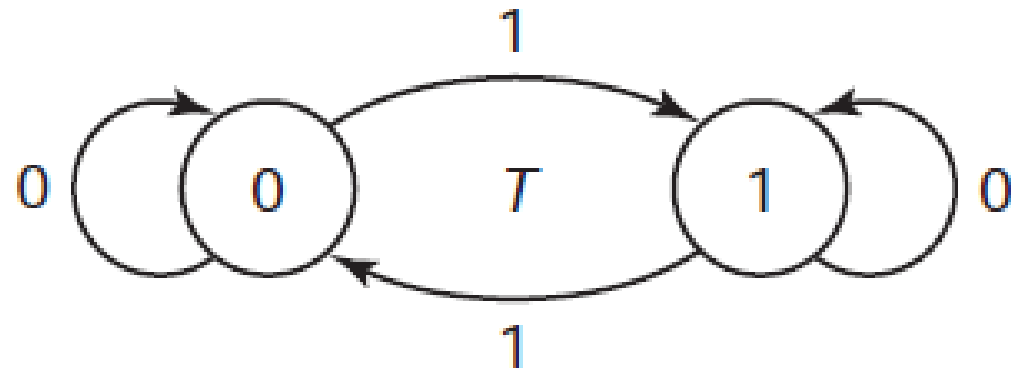
- Diagrama starilor asociata cu acest bistabil



- Nodurile (cerculetele) → starile BB
- Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalului de control T


Bistabilul de tip JK

- Clocked JK Flip-Flop

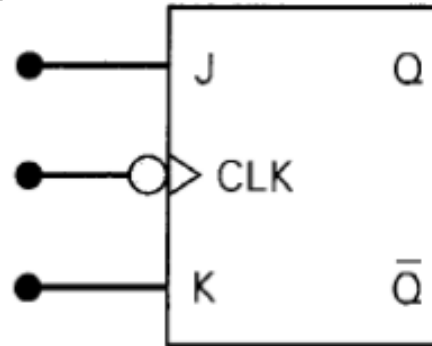

J	K	CLK	Q
0	0	↓	Q_0 (no change)
1	0	↓	1
0	1	↓	0
1	1	↓	$\overline{Q_0}$ (toggles)


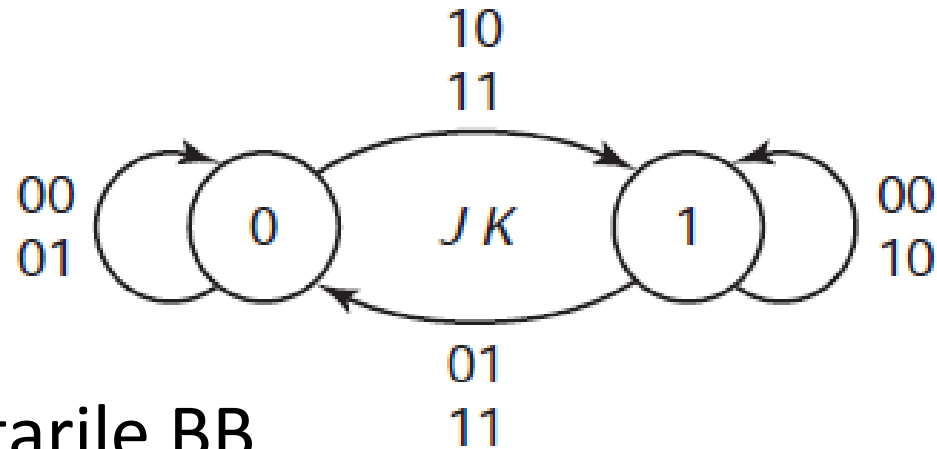
- Diagrama starilor asociata cu acest bistabil



- Nodurile (cerculetele) → starile BB
- Laturile orientate descriu tranzitiile intre stari ce depind de valoarea semnalelor de control JK

Tema

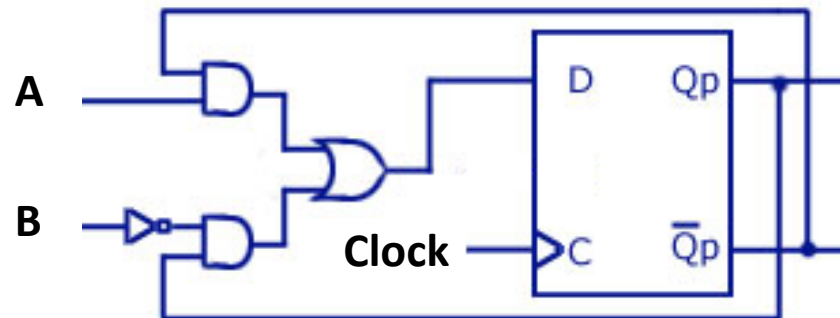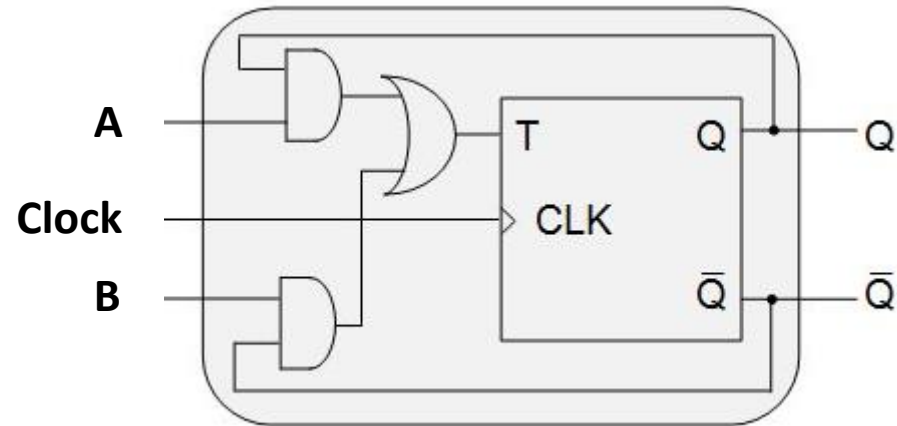
Faceti diagrama starilor pentru sistemele urmatoare!



Analiza sistemelor secventiale

Avem schema unui sistem ce contine bistabili si circuite de reactie.

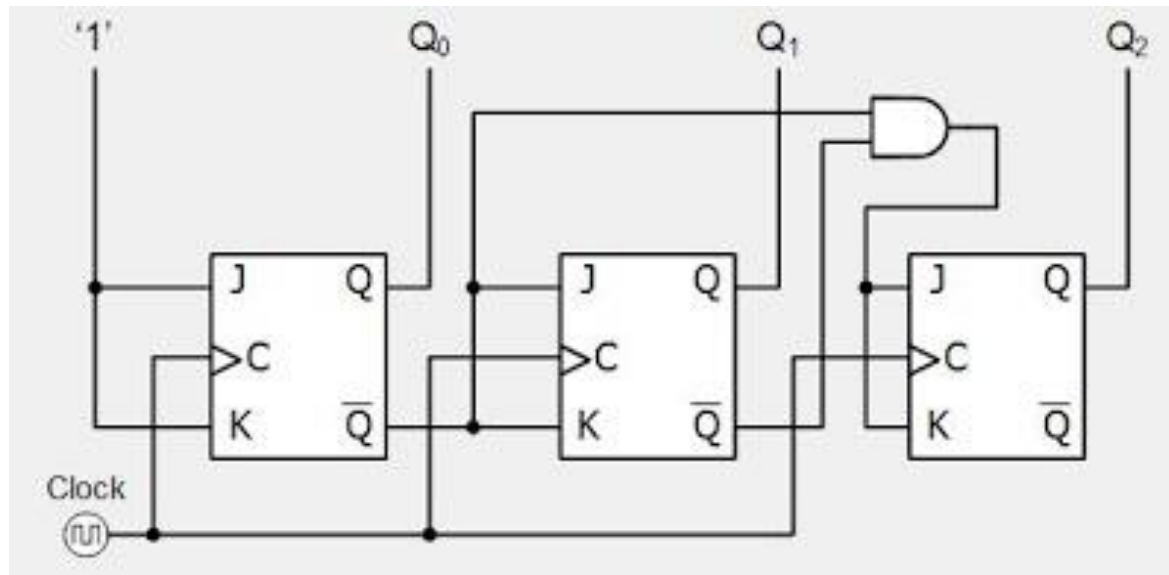
Analiza raspunde la intrebarea:
Ce face aceasta schema?



-

1. Scriind functiile de reactie!
2. Desenand diagrama temporală asociată acestei scheme!


Ce face aceasta schema?

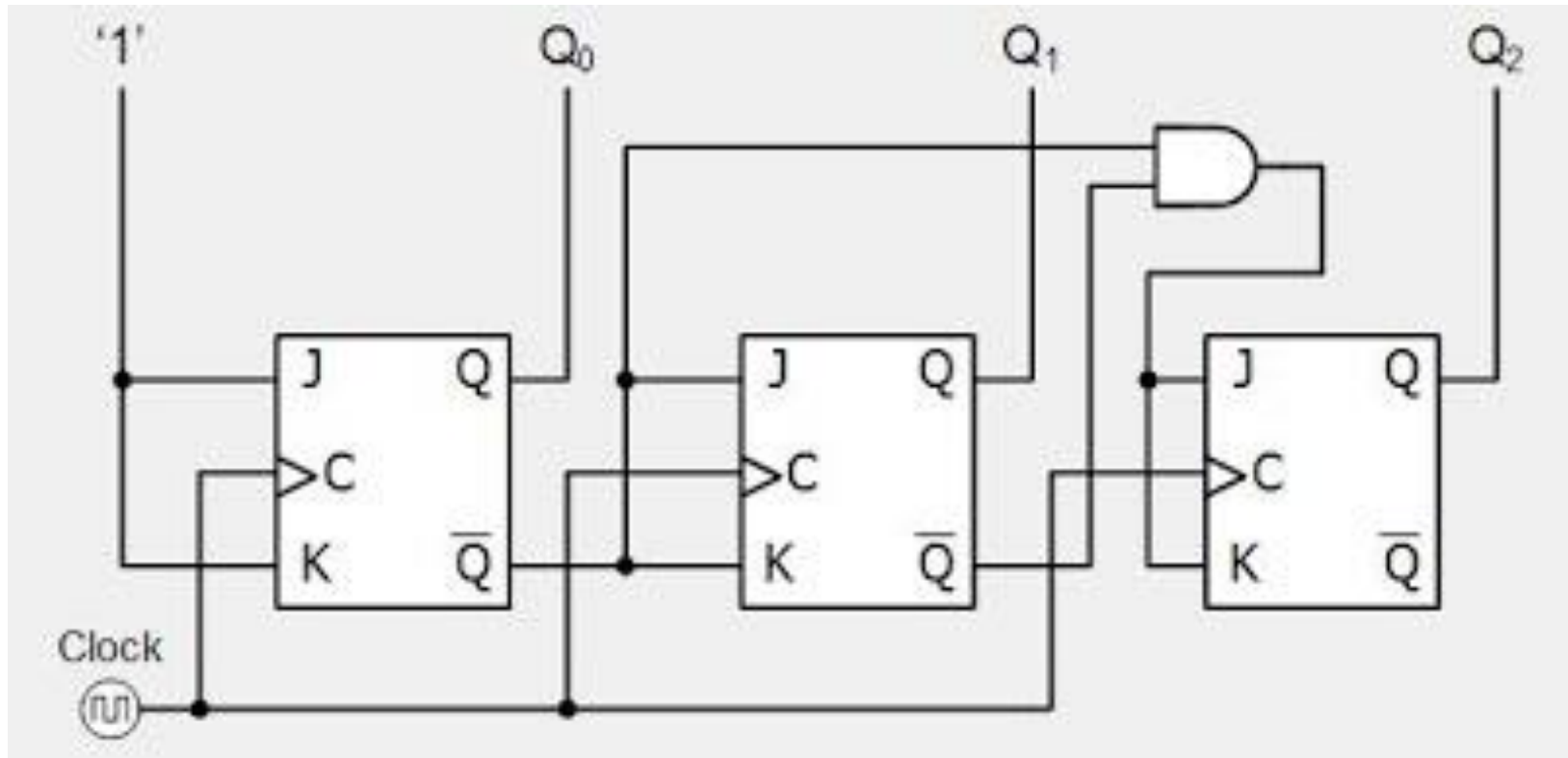

Funcțiile de reacție:


$J_0=1; K_0=1; J_1=!Q_0; K_1=!Q_0; J_2=!Q_0.!Q_1; K_2=!Q_0.!Q_1;$

Ce face aceasta schema?

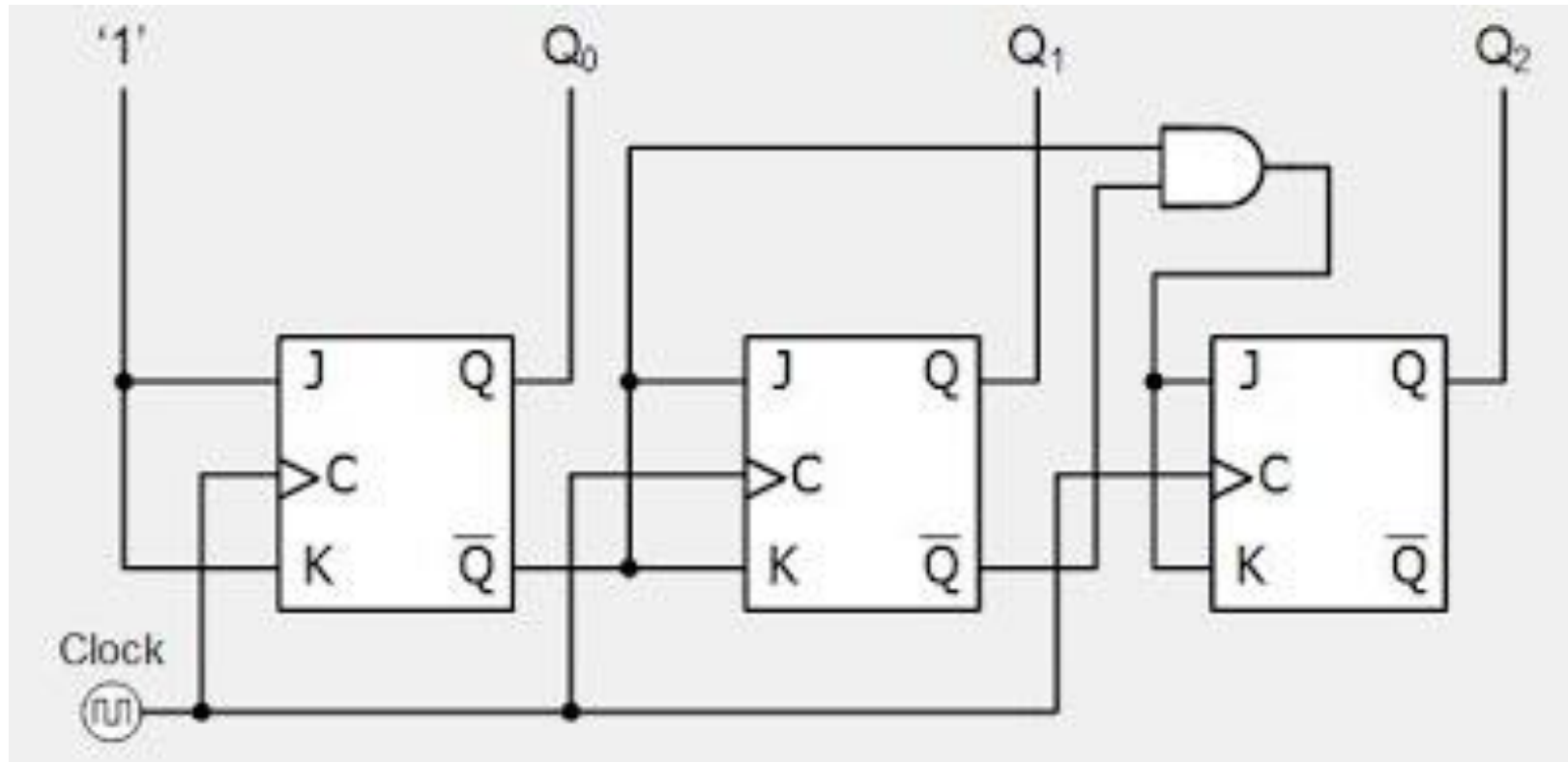


Stare initiala B2B2B0=000. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock

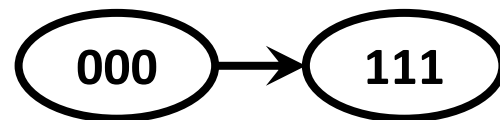1. BB0: Q₀=0; **Toggle** $\uparrow$ Q₀*=!Q₀ $\rightarrow$ Q₀*=1



1. BB1: Q₁=0; J₁=K₁=!Q₀=1 - **Toggle** $\uparrow$ Q₁*=!Q₁=1

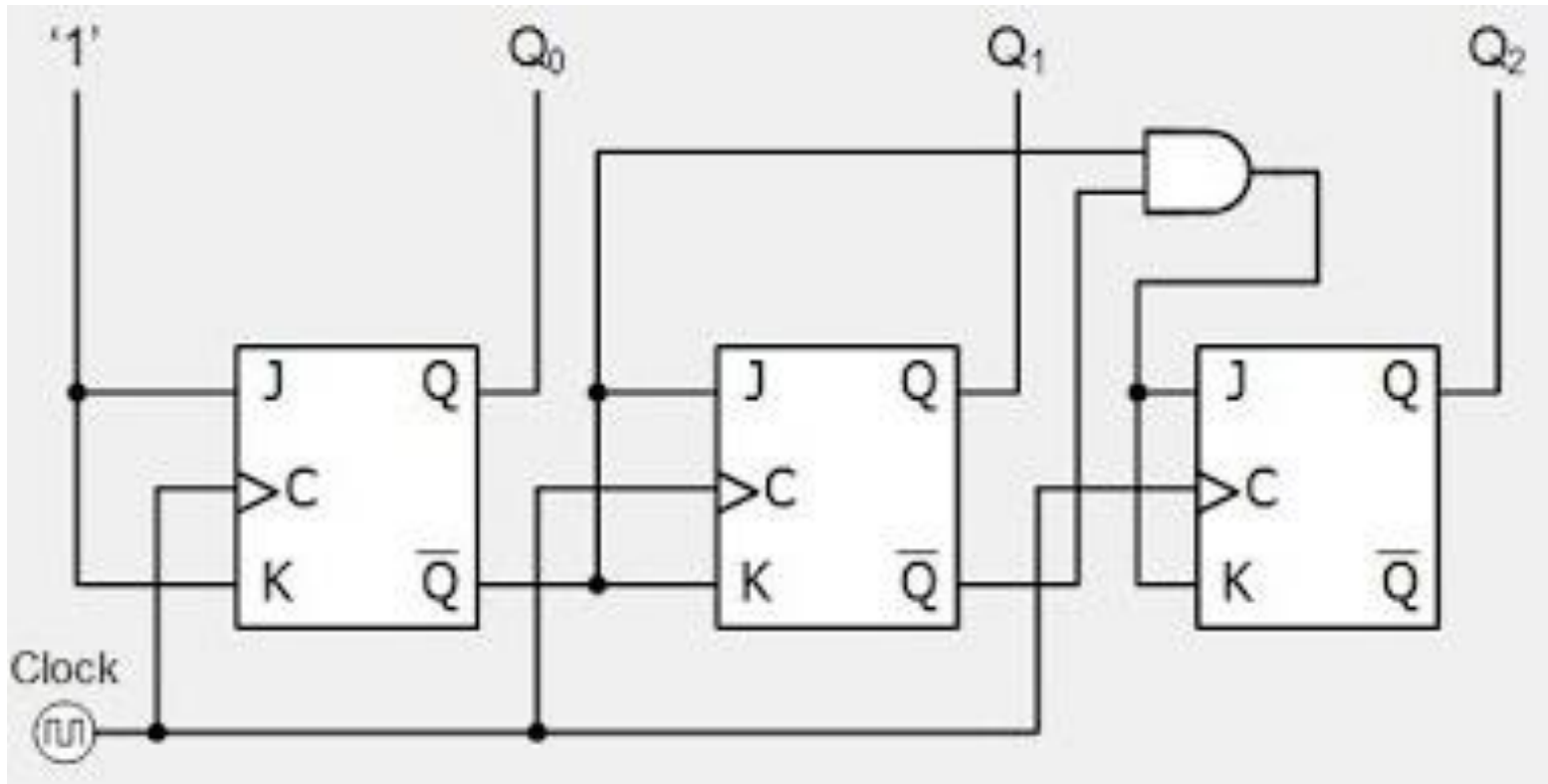1. BB2: Q₂=0; J₂=K₂=!Q₀.!Q₁=1 - **Toggle** $\uparrow$ Q₂*=!Q₂=1




B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0

Stare initiala B2B2B0=111. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock


2. BB0: $Q_0=1$; **Toggle** $\uparrow$ $Q_0^*=!Q_0 \rightarrow Q_0^*=0$

2. BB1: $Q1=1; J1=K1=!Q0=0$ - Mem $\uparrow$ $Q1^*=Q1=1$

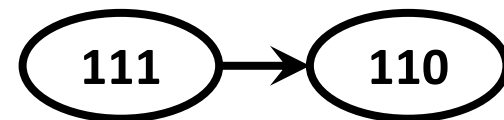2. BB2: $Q_2=1; J_2=K_2=\neg Q_0.\neg Q_1=0$ - Mem $\uparrow Q_2^*=Q_2=1$



Ce face aceasta schema?

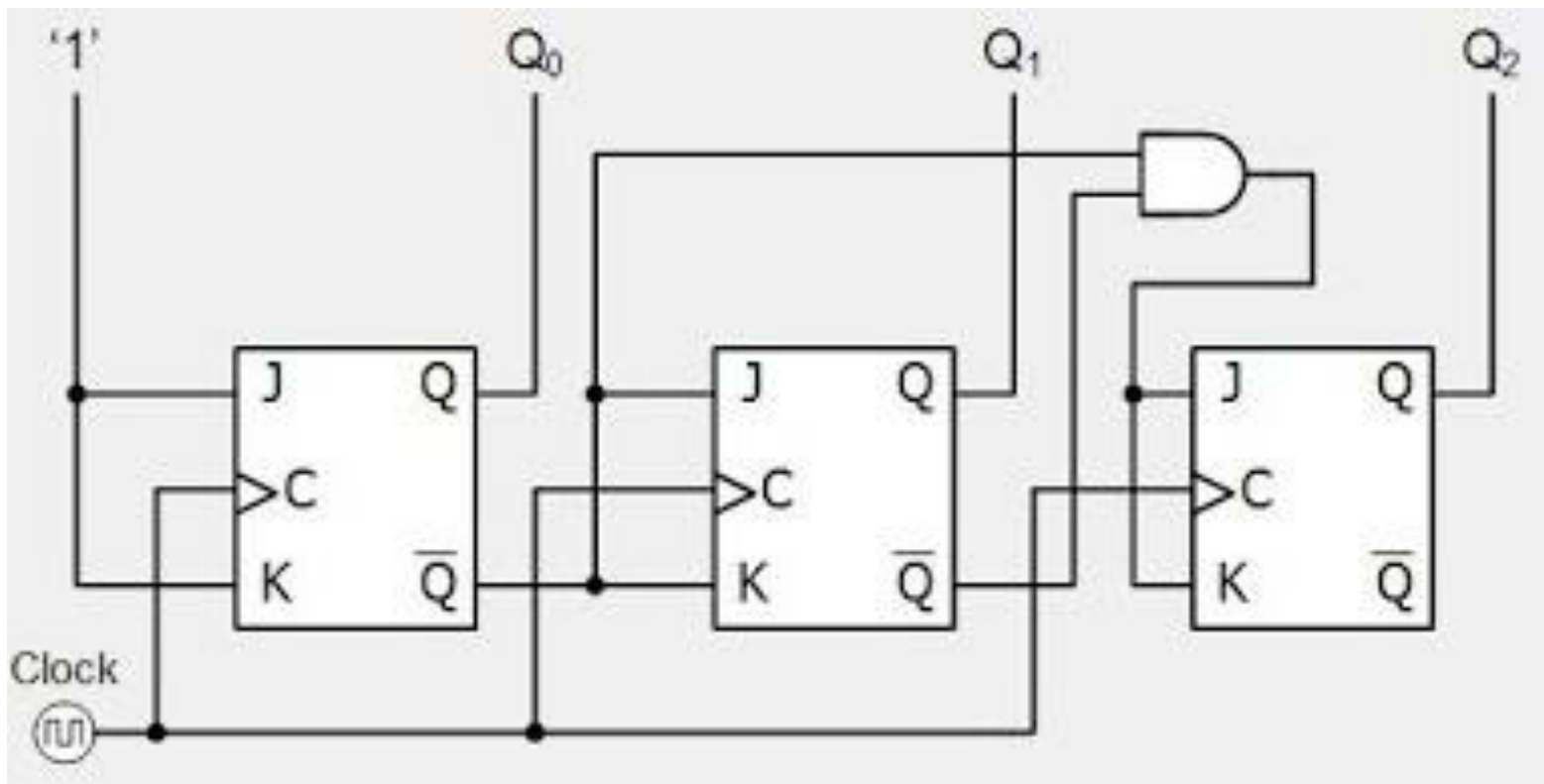


B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1

Stare initiala B2B1B0=110. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock


3. BB0: $Q_0=0$; **Toggle** $\uparrow Q_0^* = !Q_0 \rightarrow Q_0^* = 1$

3. BB1: $Q_1=1$; $J_1=K_1=!Q_0=1$ - **Toggle** $\uparrow Q_1^* = !Q_1=0$

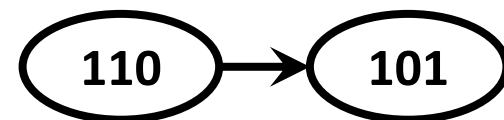3. BB2: $Q_2=1$; $J_2=K_2=!Q_0.!Q_1=0$ - **Mem** $\uparrow Q_2^* = Q_2=1$



Ce face aceasta schema?

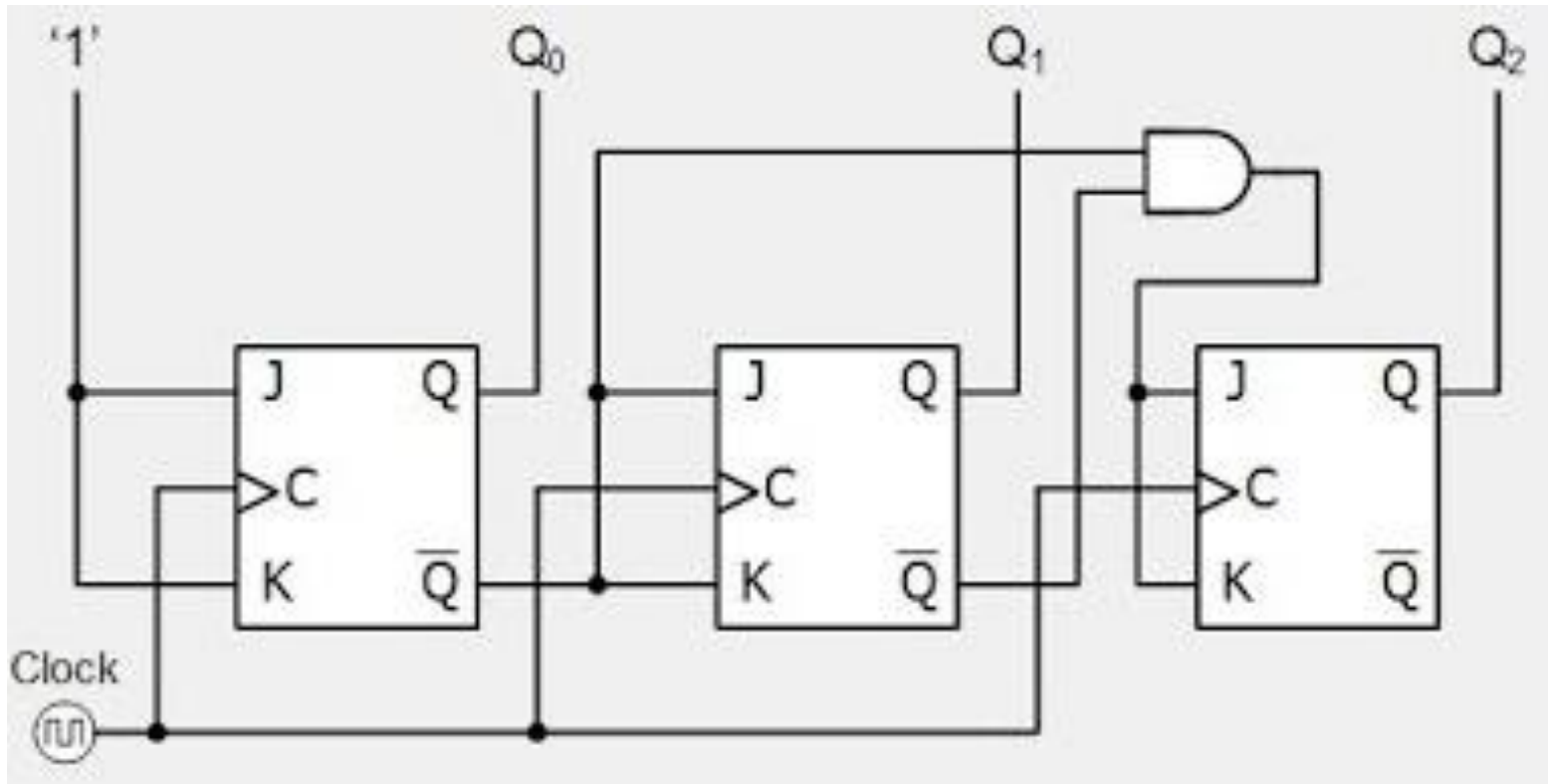


B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0

Stare initiala B2B1B0=101. Toți bistabilii reacționează la tranziția Up a semnalului de Clock


4. BB0: $Q_0=1$; **Toggle** $\uparrow Q_0^* = !Q_0 \rightarrow Q_0^* = 0$

4. BB1: $Q_1=0$; $J_1=K_1=!Q_0=0$ - **Mem** $\uparrow Q_1^* = Q_1 = 0$

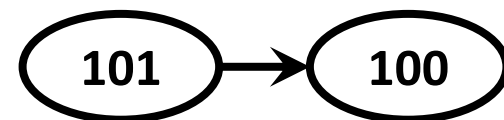4. BB2: $Q_2=1$; $J_2=K_2=!Q_0.!Q_1=0$ - **Mem** $\uparrow Q_2^* = Q_2 = 1$



Ce face aceasta schema?

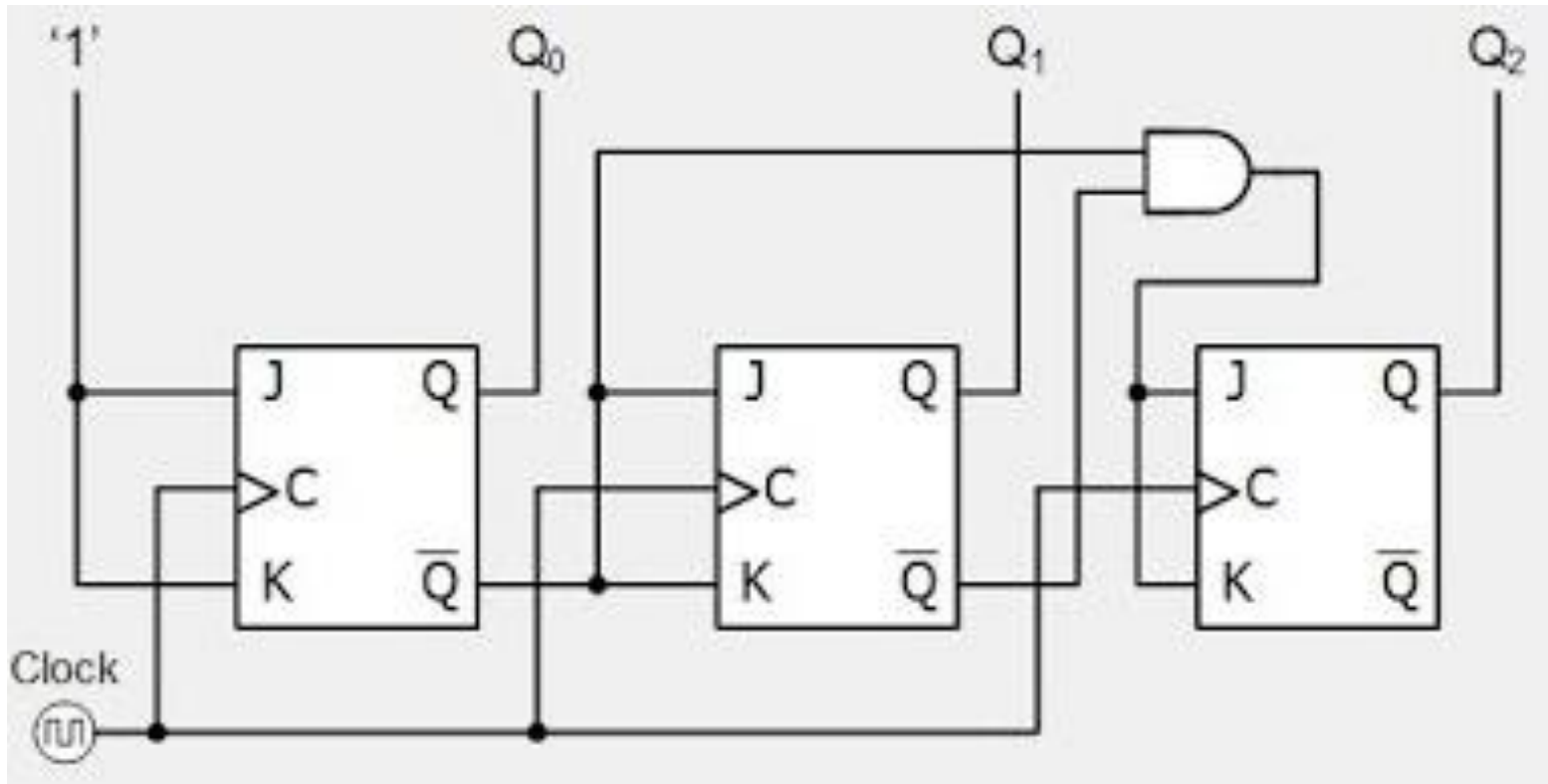


B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1

Stare initiala B2B1B0=100. Toți bistabilii reacționează la tranziția Up a semnalului de Clock


5. BB0: $Q_0=0$; **Toggle** $\uparrow Q_0^* = !Q_0 \rightarrow Q_0^* = 1$

5. BB1: $Q_1=0$; $J_1=K_1=!Q_0=1$ - **Toggle** $\uparrow Q_1^* = !Q_1=1$

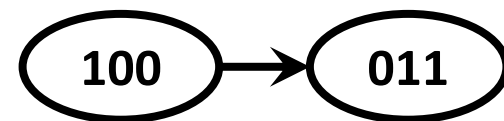5. BB2: $Q_2=1$; $J_2=K_2=!Q_0.!Q_1=1$ - **Toggle** $\uparrow Q_2^* = !Q_2=0$



Ce face aceasta schema?

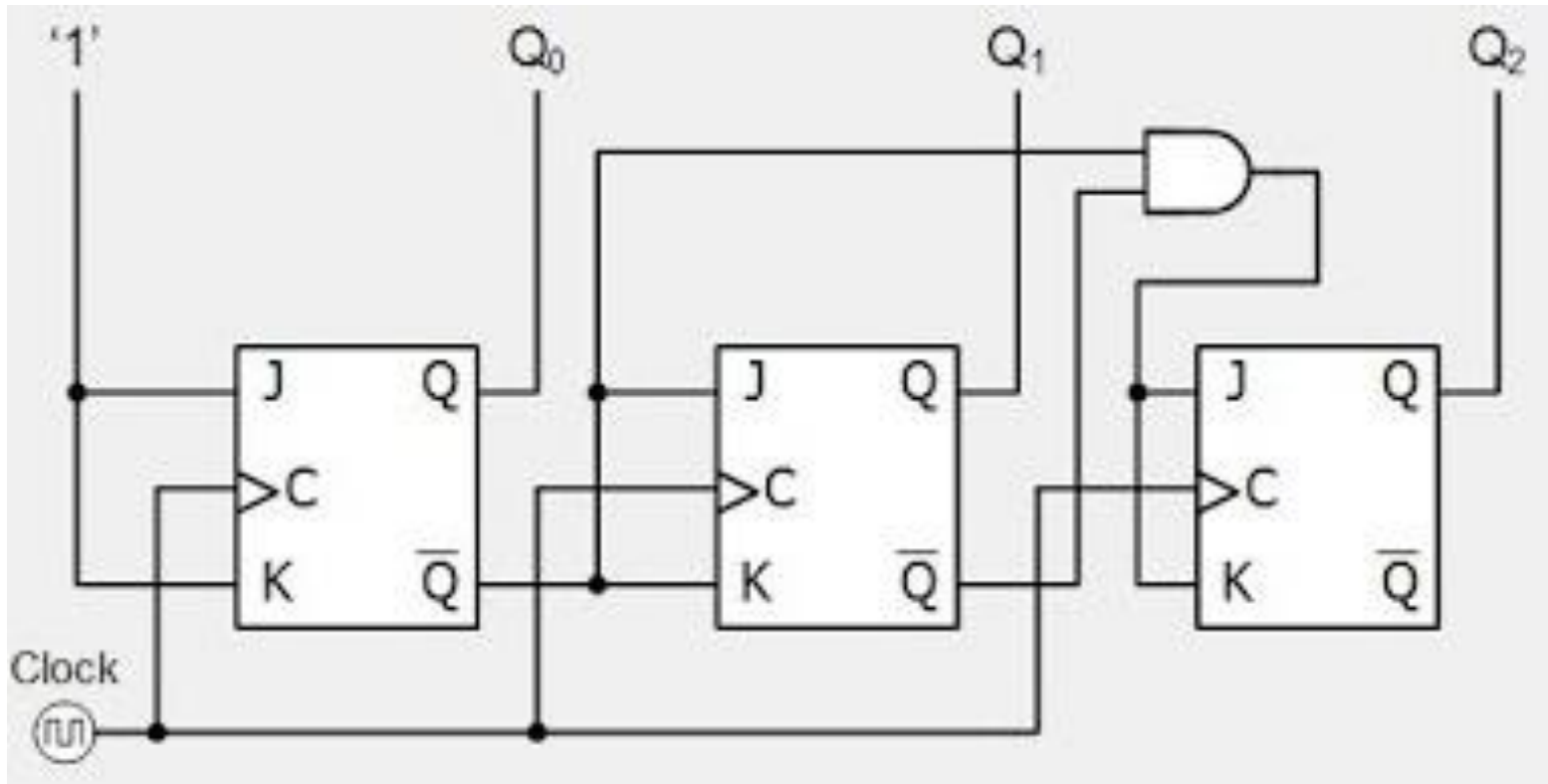


B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0


Stare initiala B2B1B0=011. Toți bistabilii reacționează la tranziția Up a semnalului de Clock

6. BB0: $Q_0=1$; **Toggle** $\uparrow Q_0^* = !Q_0 \rightarrow Q_0^* = 0$

6. BB1: $Q_1=1$; $J_1=K_1=!Q_0=0$ - **Mem** $\uparrow Q_1^* = Q_1 = 1$

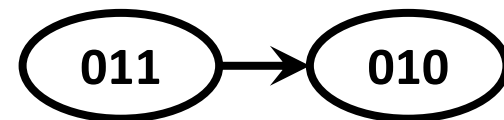6. BB2: $Q_2=0$; $J_2=K_2=!Q_0.!Q_1=0$ - **Mem** $\uparrow Q_2^* = Q_2 = 0$



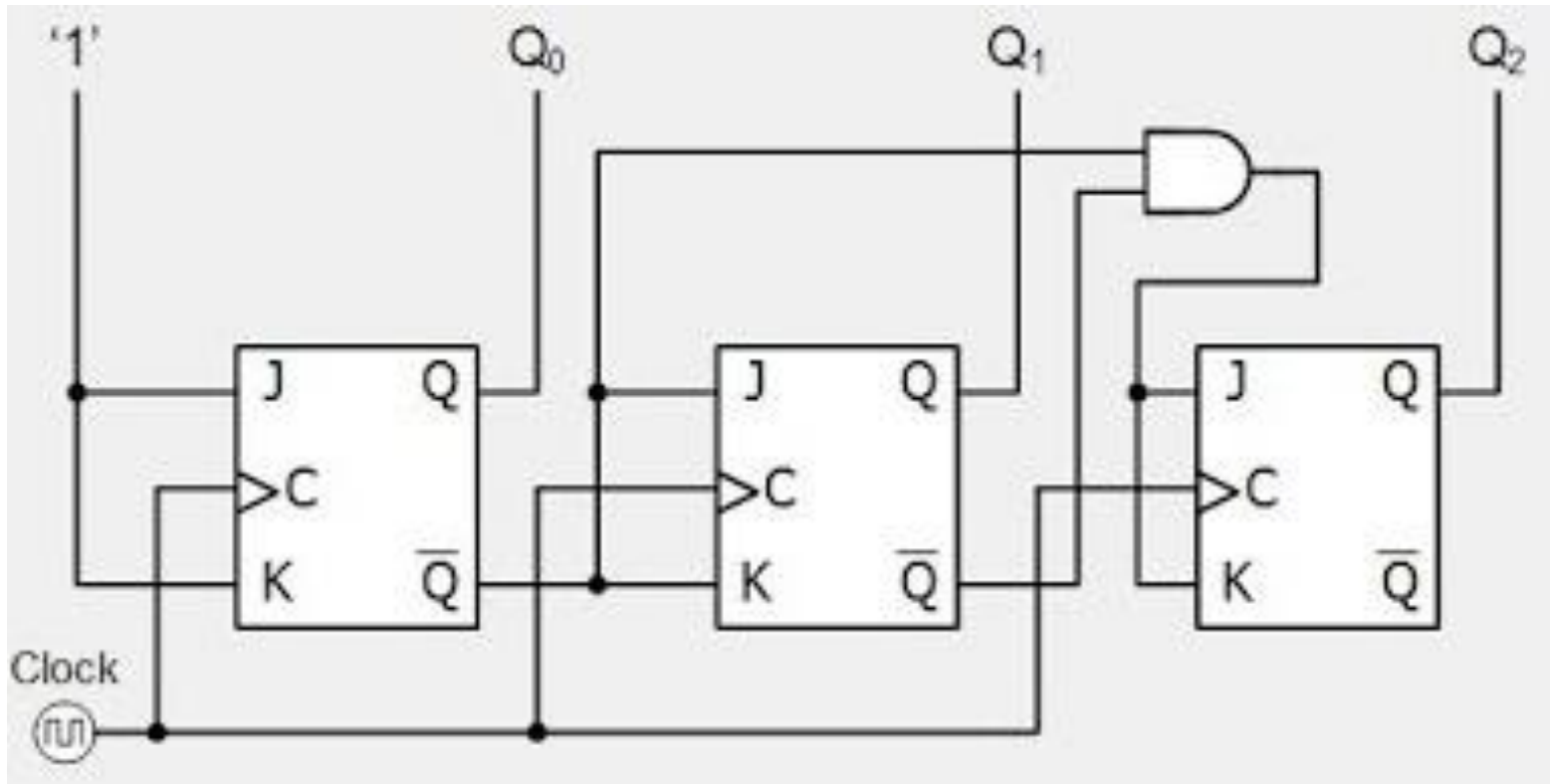


B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1


Stare initiala B2B2B0=010. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock

7. BB0: $Q_0=0$; **Toggle** $\uparrow$ $Q_0^*=!Q_0 \Rightarrow Q_0^*=1$

7. BB1: $Q1=1; J1=K1=!Q0=1$ - Toggle $\uparrow Q1^*=!Q1=0$

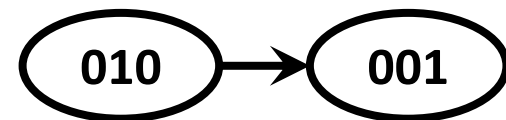7. BB2: $Q_2=0$; $J_2=K_2=\neg Q_0$; $\neg Q_1=0$ - Mem $\uparrow$ $Q_2^*=Q_2=0$



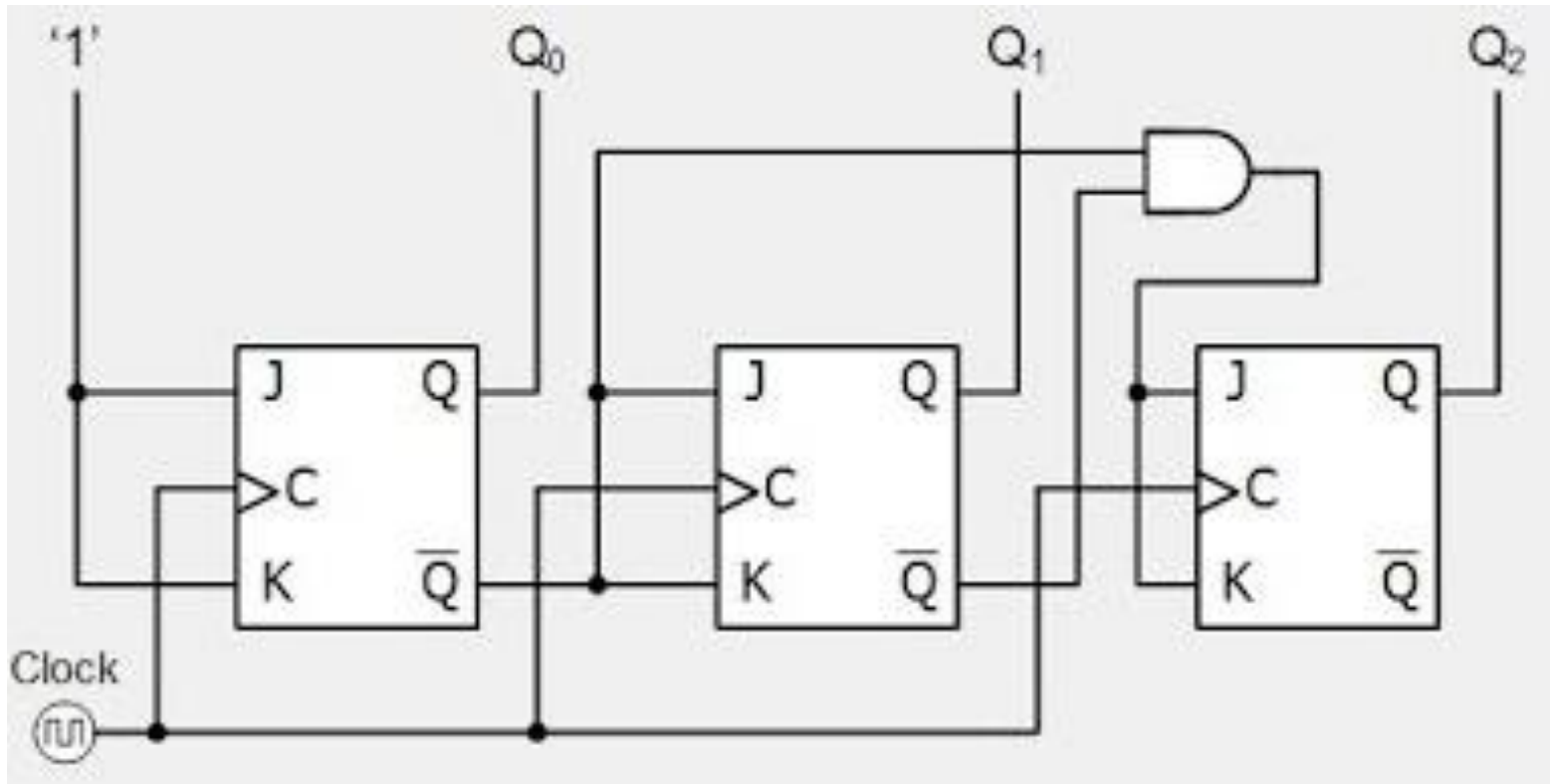

B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1

Stare initiala B2B2B0=001. Toti bistabilii reactioneaza la tranzitia Up a semnalului de Clock

8. BB0: $Q_0=1$; **Toggle** $\uparrow$ $Q_0^*=!Q_0 \rightarrow Q_0^*=0$

8. BB1: $Q1=0$; $J1=K1=\neg Q0=0$ - Mem $\uparrow$ $Q1^*=Q1=0$

8. BB2: $Q2=0; J2=K2=!Q0.!Q1=0$ - Mem $\uparrow Q2^*=Q2=0$


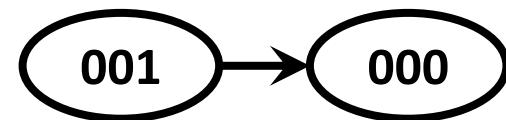


Diagrama temporală

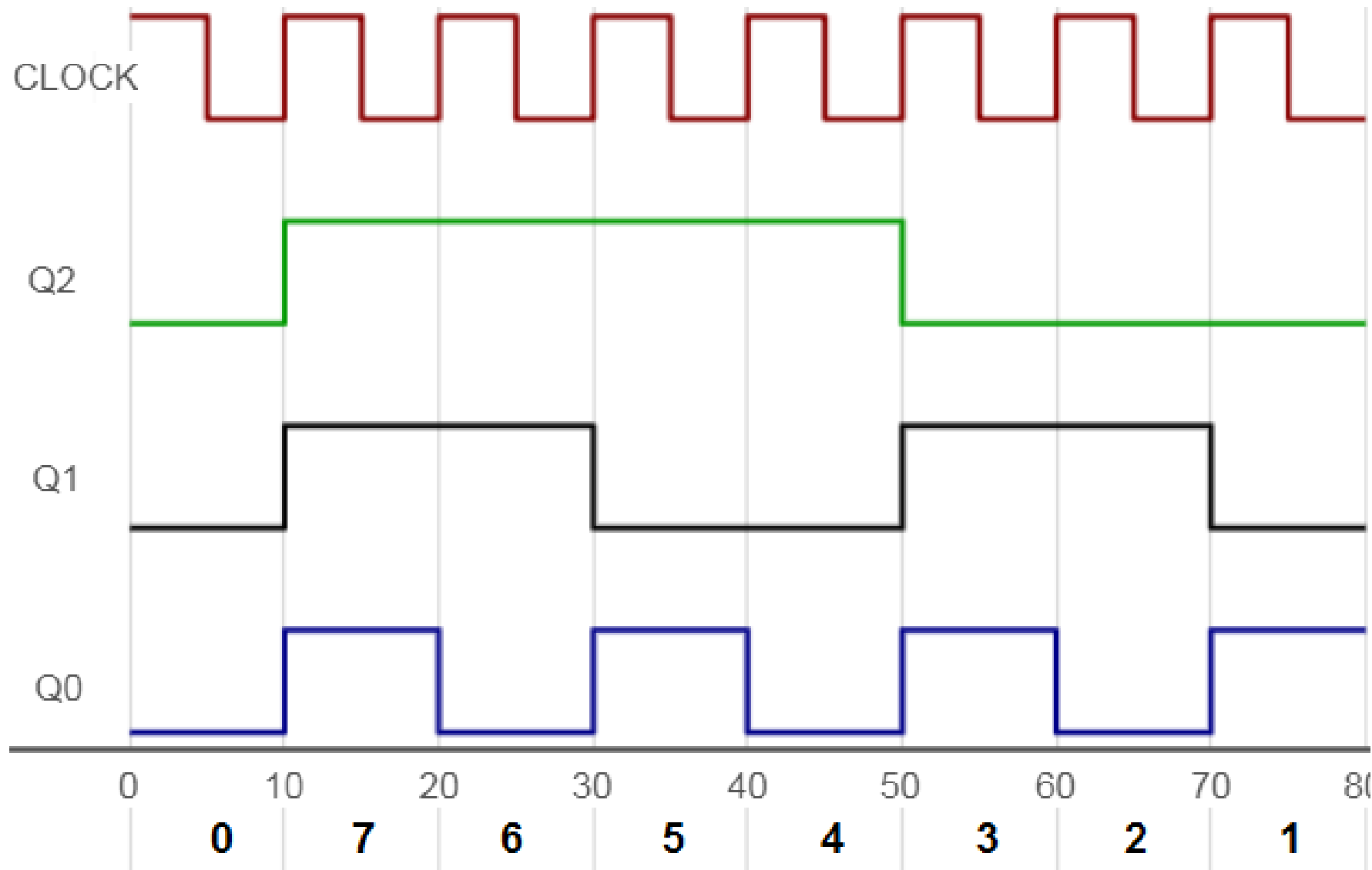

Analiza este acum terminata!



Cand comuta (toggle) BB2? Atunci cand B1B0=00

Cand trebuie sa comute BB3? Atunci cand $B_2B_1B_0=000$

B2	B1	B0
0	0	0
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1

Cum putem face un NR down cu 4 BB folosind ideea din aceasta schema?

Cand trebuie sa comute BB3?

Atunci cand $B2B1B0=000$!

Cand trebuie sa comuta BB4?

B3	B2	B1	B0
0	0	0	0
0	1	1	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	1	0	0
0	0	1	1
0	0	1	0
0	0	0	1
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	0

Ce stari am folosit la BB JK?

- Numai starile Toggle si Mem!
- Dar exista un BB care are doar aceste 2 stari!
- Bistabilul de tip T!


Tema:

Proiectati un NR cu 8 BB T folosind ideile din aceasta analiza!

Incapsulati-l si utilizati 2 afisoare cu 7 segmente pentru a verifica functionarea corecta!


Intrebari suplimentare

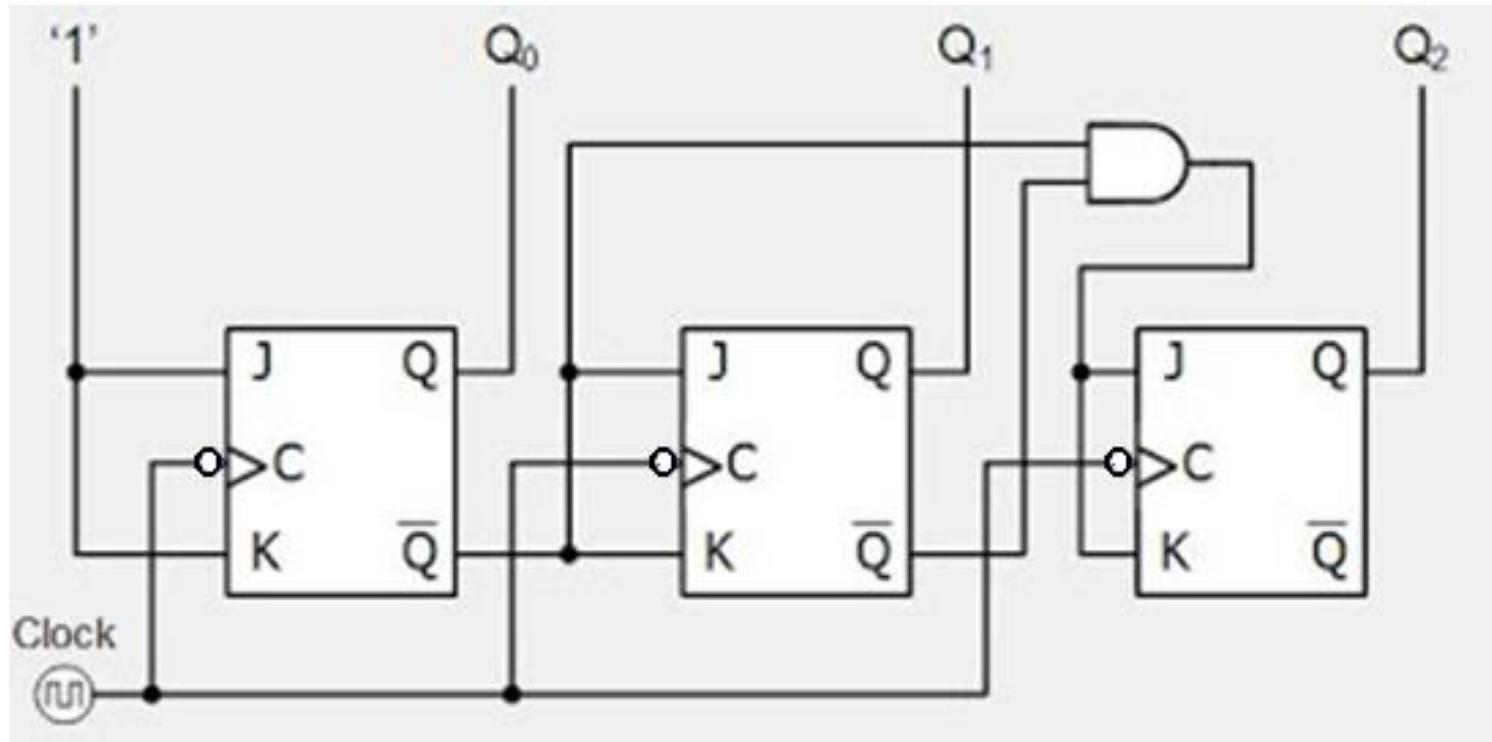- Cum se schimba functionarea acestui sistem daca toti bistabilii sunt sensibili la tranzitia Down a semnalului de Clock?



Intrebari suplimentare

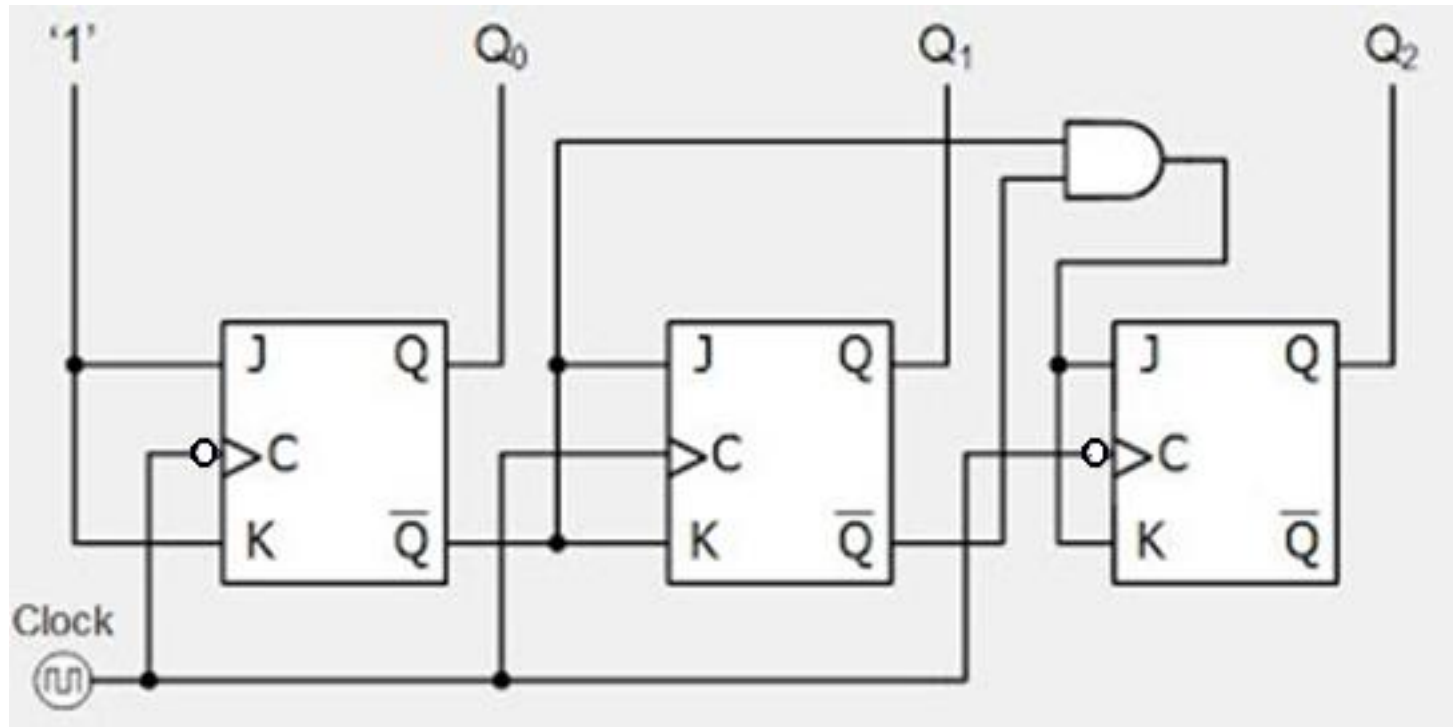- Cum se schimba functionarea acestui sistem daca facem ca bistabilii 0-3 sa fie sensibili la tranzitiile -+- ale semnalului de clock?



Tema: Sinteza

*Proiectati (si verificati in
wronex) toate
numaratoarele date in
pagina urmatoare!!*

Numaratoare sicrone cu BB tip D si cu BB de tip JK

Proiectati si verificati in wronex numaratoarele ce functioneaza conform diagramelor de stari:

1. 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0;
2. 5-7-2-5; 3-6-4-0-1-6;
3. 6-0-2-1-4-6; 7-5-0; 3-1;
4. 1-3-5-7-1; 0-1; 2-3; 4-5; 6-7;
5. 12-5-3-9-13-2-10-8-7-12; 15-14-6-5; 4-11-1-0-2;

Q	Q _{next}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

NR 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0; cu BB D

•

Z	Q2	Q1	Q0	D2	D1	D0	Z*
0	0	0	0	1	0	0	4
1	0	0	1	1	1	1	7
2	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	0
4	1	0	0	1	0	1	5
5	1	0	1	0	1	0	2
6	1	1	0	0	0	1	1
7	1	1	1	0	1	1	3

$$D2 = Q1' \cdot (Q0' + Q2')$$

$$D1 = \dots$$

$$D0 = \dots$$


NR 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0; cu BB JK

Z	Q2	Q1	Q0	Q2*	Q1*	Q0*	J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	1	0	0	1	X	0	X	0	X
1	0	0	1	1	1	1	1	X	1	X	X	0
2	0	1	0	0	0	0	0	X				
3	0	1	1	0	0	0	0	X				
4	1	0	0	1	0	1	X	0				
5	1	0	1	0	1	0	X	1				
6	1	1	0	0	0	1	X	1				
7	1	1	1	0	1	1	X	1				

J2=!Q1;

K2=Q1+Q0;

Q	Q _{next}	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

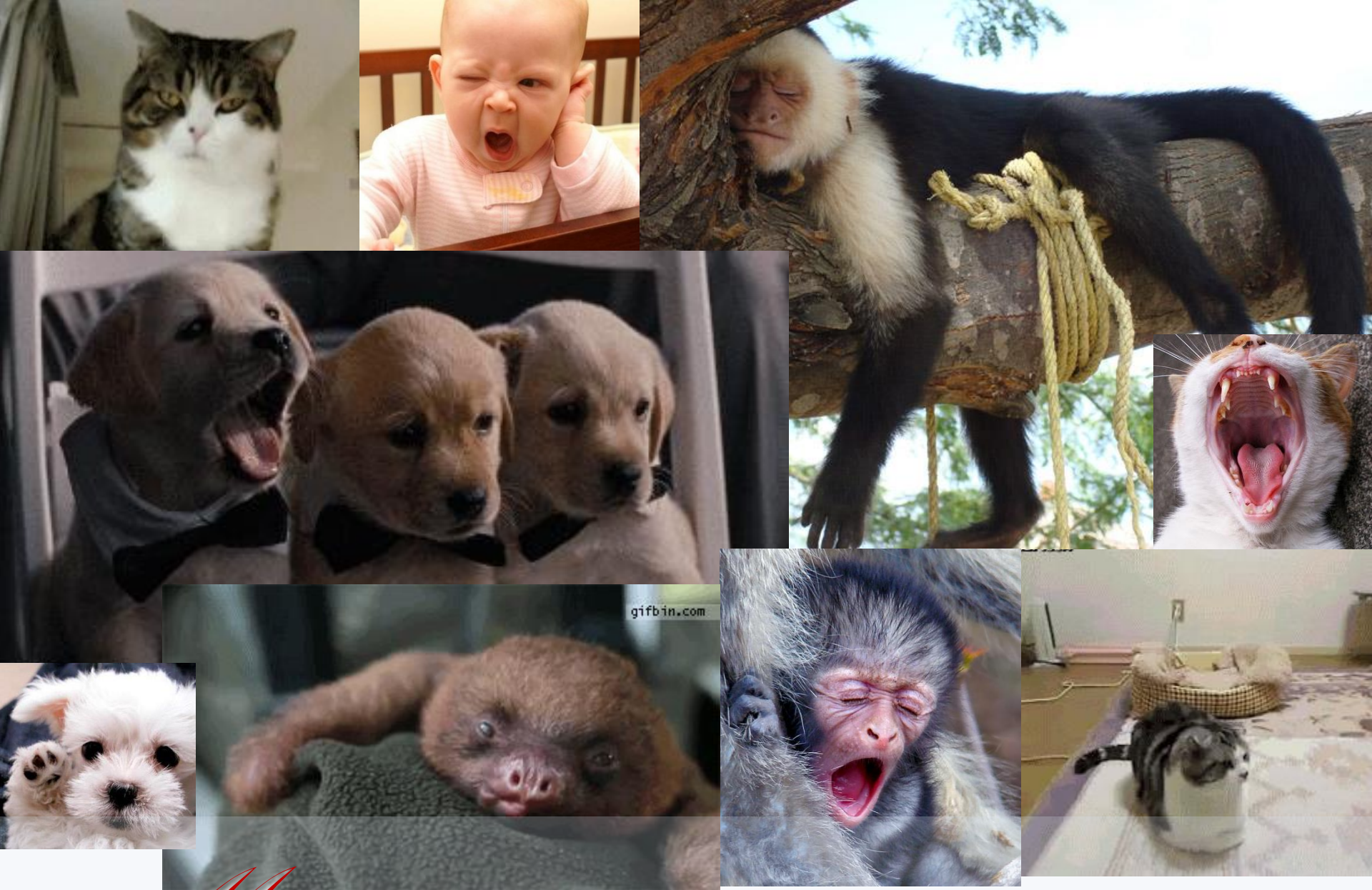

Multumesc pentru atentie