
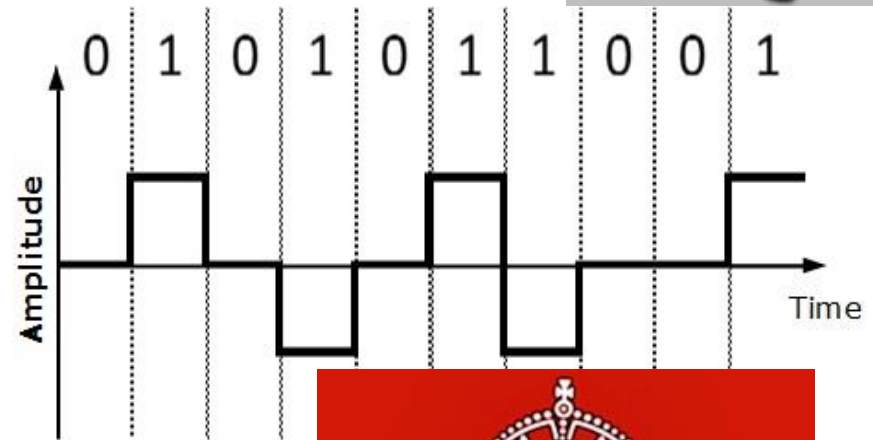


# Proiectare Logica

## Digital Logic Design

cnic.ro

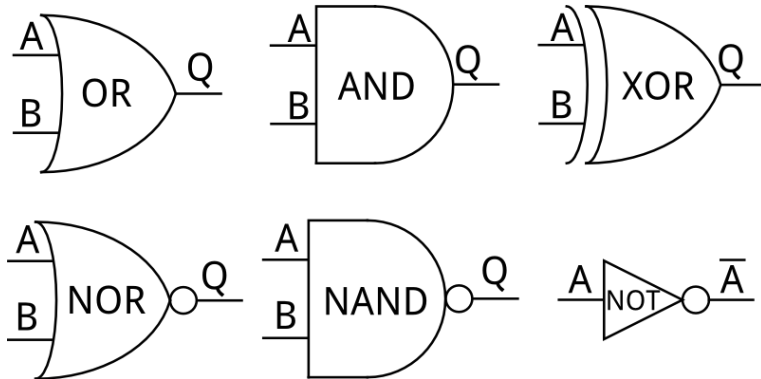

# Proiectati un NR sincron

- Pe 3 biti care sa numere conform secventei :

**1→3→5→7→1; 2→1; 4→3; 6→ 5; 0→1**

**atat cu BB de tip D cat si cu BB de tip JK**

- Verificati functionarea corecta a lor in wronex

**JK Excitation table**

| Q | Q <sub>next</sub> | J | K |
|---|-------------------|---|---|
| 0 | 0                 | 0 | X |
| 0 | 1                 | 1 | X |
| 1 | 0                 | X | 1 |
| 1 | 1                 | X | 0 |

# Numaratoare sicrone cu BB tip D si cu BB de tip JK


Proiectati si verificati in wronex numaratoarele ce functioneaza conform diagramelor de stari:

1. 5-2-0-4-5; 6-1-7-3-0;
2. 5-7-2-5; 3-6-4-0-1-6;
3. 6-0-2-1-4-6; 7-5-0; 3-1;
4. 1-3-5-7-1; 0-1; 2-3; 4-5; 6-7;
5. 12-5-3-9-13-2-10-8-7-12; 15-14-6-5; 4-11-1-0-2;

| Q | Q <sub>next</sub> | J | K |
|---|-------------------|---|---|
| 0 | 0                 | 0 | X |
| 0 | 1                 | 1 | X |
| 1 | 0                 | X | 1 |
| 1 | 1                 | X | 0 |

 
# Problema 2

- Implementati in wronex schema de mai jos folosind varianta de BB cu S si R.
- Folosind [aceasta](#) pagina desenati formele de unda pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1 si Q2.
- Desenati graful starilor acestui numarator.



 
# Problema 3

- Implementati in wronex schema de mai jos folosind varianta de BB cu S si R.
- Folosind [aceasta](#) pagina desenati formele de unda pentru semnalele CLOCK, Q0, Q1 si Q2.
- Desenati graful starilor acestui numarator.




# Numaratoare sincrone Up sau Down

- NR Up



 


- NR Down

 

   
# Problema 4

Implementati un NR sincron, pe 4 biti, bidirectional (poate numara Up/Down, in functie de starea unei intrari DIR), cu intrare de LOAD asincrona, activa in starea L! Folositi BB JK+SR! Daca intrarea  $DIR=0/1 \rightarrow \text{Down/Up}$ . **Indicatie:** implementati un NR up (iesirile  $qx$ ). **Folositi  $Qx = DIR \oplus qx$  pentru DIR;  $Sx = LOAD.Dx$  si  $Rx = LOAD.Dx'$  pentru preincarcarea bistabililor!**



# Pb 5. Ce face acest circuit?

 

# Problema 6 – '193

Sa se implementeze acest gate

